

مسألة 4 :

في حصة أعمال تطبيقية طلب الأستاذ من أحد التلاميذ أن يعين مميزتي وشيعة (L,r) و سعة مكثفة . (C)

I. قياس المقاومة الداخلية للوشيعة r :

ربط التلميذ الوشيعة بين طرفي مولد يعطى توترة مستمرة قدره $V = 1,5$. فاجتاز الدارة تيار كهربائي شدته 50 mA .





1. لماذا لا تتدخل ذاتية الوشيعة في هذا القياس ؟

2. أحسب قيمة r .

II. قياس سعة المكثفة و ذاتية الوشيعة .

حقق بالوشيعة (L,r) والمكثفة ذات السعة (C) وناقل أومي مقاومته $R = 1000 \Omega$ وراسم اهتزازات التركيبين التاليين شكل 1 و شكل 2 . ثم غذى كل دارة بمولد GBF بولد توترة مربعية $(V, 6 \text{ V})$

فحصل على البيانات (1 و 2) التاليين:

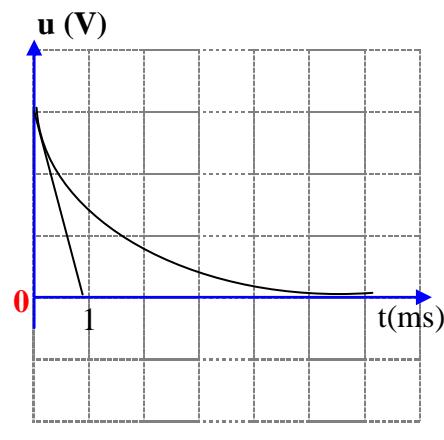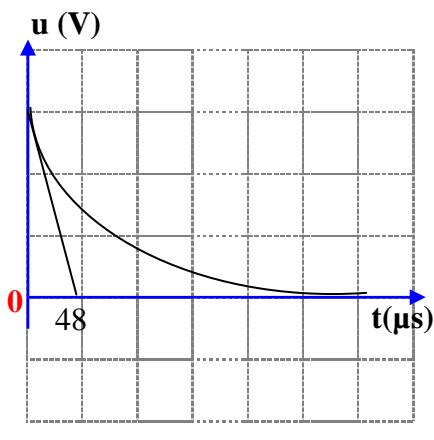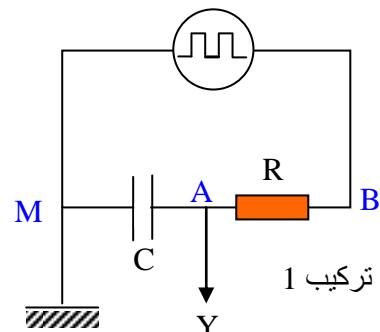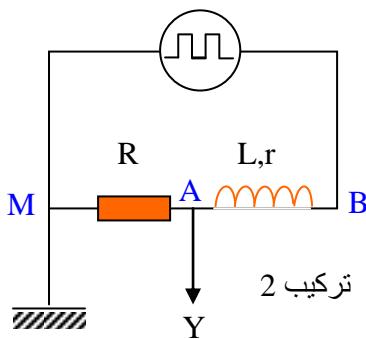

1. بين أن التوتر الذي نشاهده يتعلق في حالة بشدة التيار وفي الحالة الأخرى بشحنة المكثفة .
2. أوجد المعادلة التفاضلية بدلالة شحنة المكثفة عندما يكون توتر المولد 0V . سميتها (1). ثم أوجد المعادلة التفاضلية بدلالة شدة التيار المار بالوشيعة عندما يكون توتر المولد 0V . سميتها (2).
3. يمكن كتابة المعادلتين السابقتين على الشكل التالي:


$$\frac{dx}{dt} + \frac{x}{\tau} = 0$$

بين أن $\tau_1 = RC$ في المعادلة (1). و $\tau_2 = \frac{L}{R+r}$ في المعادلة (2) .

4. عين τ_1 و τ_2 من البيانات 1 و 2 ثم أوجد قيمة كل من L, C .

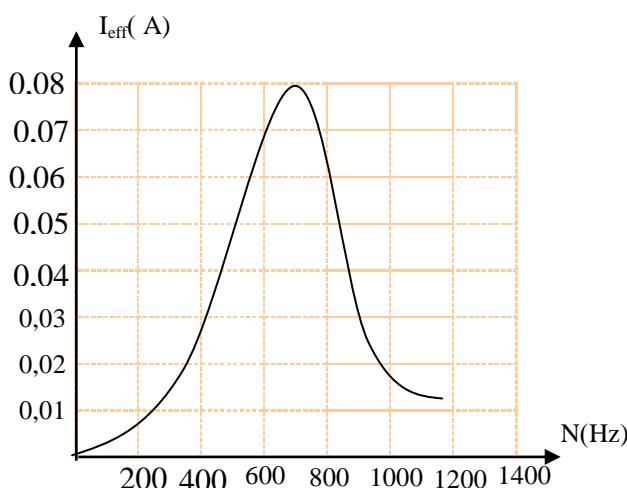III. التحقق من النتائج المتحصل عليها.

قام التلميذ بربط المكثفة والوشيعة على التسلسل مع ناقل أومي مقاومته $R=32,3 \Omega$ ثم غذى الدارة بتوتر متداوب جيبي قيمته المنتجة $U_{eff}=5 V$ و تواتره N متغير وتتابع تغيرات الشدة المنتجة للتيار بدلالة التواتر فحصل على البيان التالي:



1. ما هو الاسم الذي تعطيه لهذا البيان ؟
2. عين قيمتي N_0 و I_0 الموافقتين لقمة البيان .
3. عبر عن N_0 بدلالة L, C . وبين أن قيمتي L و C المتحصل عليهما في السؤال 4 توافق N_0 .
4. أكتب العباره بين I_0, r, R, U_{eff} ثم بين أن قيمة المقاومة المحسوبة في السؤال II-2 تتفق مع قيمة I_0 .