
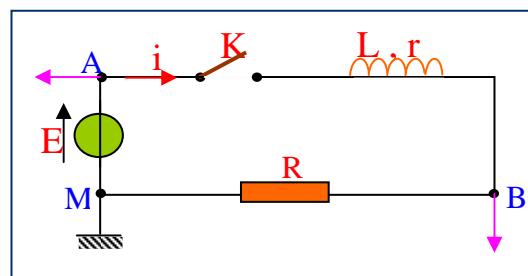


التمرين الثالث :

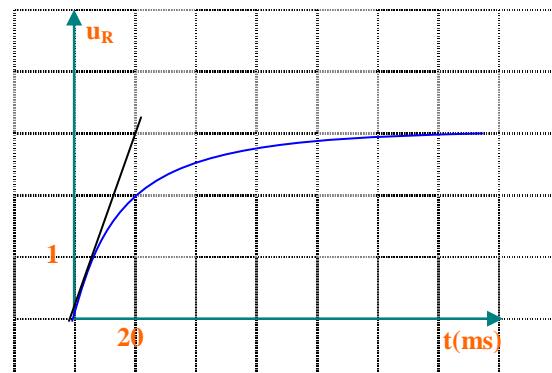في التركيب التالي لدينا دارة تسلسلية تشتمل على:  
وشيعة  $(L, r)$  ، ناقل أومي مقاومته  $\Omega = 50$  ، مولد مثالي يعطي توتر ثابت  $E = 3,8v$  ، راسم اهتزاز ،  
قاطعة.



عند اللحظة  $t=0$  نغلق القاطعة فيظهر البيان التالي:



1. أكتب عبارة التوتر الكهربائي الذي يظهر في المدخل  $Y_A$  بدلالة شدة التيار.
2. أوجد القيمة العددية لشدة التيار المار بالدارة عند النظام الدائم  $(I_0)$  .
3. أكتب العبارة الحرفية بين  $E, L, r, i, di/dt$  .
4. أحسب المقاومة الداخلية للوشيعة ذاتيتها.