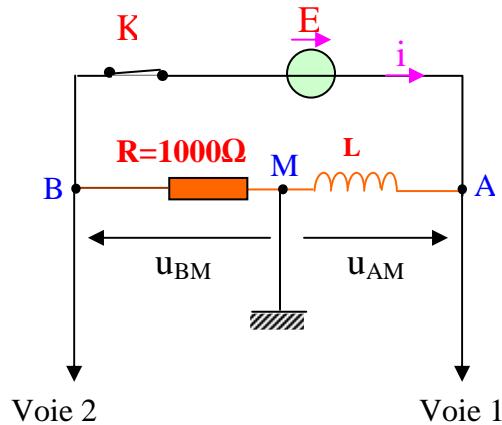




### حل التمارين الأول:

1. تمثيل التوترات  $u_{AM}$  و  $u_{BM}$  بأسهم كما في المخطط.
2. كيفية توصيل راسم الاهتزازات في المخطط.



$$u_R(t) = R \cdot i(t) \quad .3$$

$$i(t) = \frac{u_R(t)}{R}$$

بما أن  $R$  ثابتة فإن تطور التوتر بين طرفي المقاومة يمكننا من متابعة تطور شدة التيار الكهربائي (نقول أن تطورات التوتر بين طرفي المقاومة صورة عن تطورات شدة التيار الكهربائي).

.4

a- من أجل  $\tau = t -$  وبعد التعويض في عباره شده التيار نجد:

$$i(\tau) = I_0(1 - e^{-\tau/\tau})$$

$$i(\tau) = I_0(1 - e^{-1})$$

$$i(\tau) = I_0(1 - 0,37)$$

$$i(\tau) = I_0 \cdot 63\%$$

b- من البيان بواسطة المماس عند المبدأ فإن فاصلة نقطة تقاطع هذا المماس مع المستقيم  $E$

$$\tau = 20 \mu s = 2 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$\tau = \frac{L}{R} \rightarrow 2 \cdot 10^{-5} = \frac{L}{1000} \Rightarrow L = 0,02 \text{ H} \quad -c$$