



حل المسألة 1:

.I

1. عندما تشحن المكثفة تحت توتر U فإنها تخزن طاقة تعطى بالعلاقة:

$$E(c) = \frac{1}{2} C U^2$$

$$E(c) = \frac{1}{2} 150 \times 10^{-6} \times 330 = 8,17 J$$

$$P = \frac{E(c)}{\Delta t} = \frac{8,17}{10^{-3}} = 8170 W$$

3. إن التوتر الذي تولده البطاريتين (V) لا يكفي لجعل مصباح الفلاش يضيء بشدة لذا يجب رفع

هذا التوتر بواسطة تجهيز خاص.

.II

1. بتطبيق قانون جمع التوترات تجد:


$$E = u_R(t) + u_c(t)$$

$$\frac{q}{t} E = R i(t) +$$

عند اللحظة $t=0$ المكثفة فارغة أي $q(0)=0$

$$R = \frac{E}{i(0)} = \frac{12}{54 \times 10^{-6}} = 2,2 \times 10^5 \Omega$$

. 2. رسم البيان $i=f(t)$

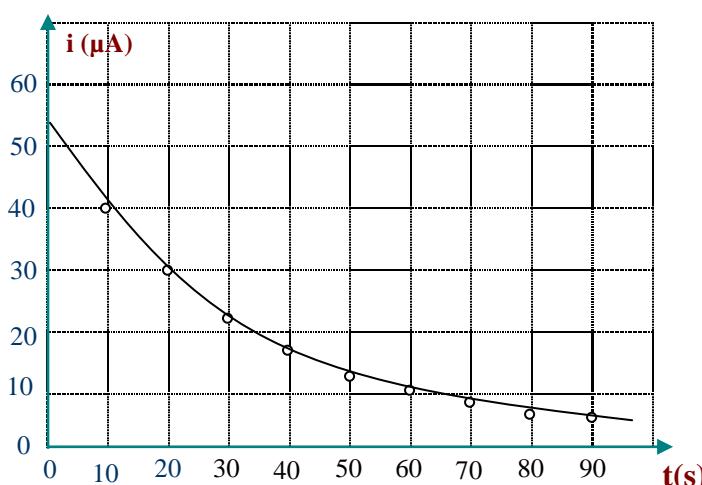



.3

$$t=\tau \rightarrow i(\tau)=I_0 e^{-1} = 0,37 I_0 = 0,37 \times 54 \times 10^{-6} = 2,00 \times 10^{-5} A = 20,00 \mu A -$$

ب ثابت الزمن (τ) : هو الزمن اللازم ليصل التوتر بين طرفي المكثفة خلال الشحن : E أو 0,63

تبلغ شدة التيار القيمة $I_0 = 0,37$

من البيان نجد أن قيمة شدة التيار تبلغ القيمة $I_0 = 20,00 \mu A$ من أجل $t=\tau=35 s$

$$\tau C = \frac{35}{2,2 \times 10^{-5}} 1,6 \times 10^{-4} F = 160 \mu F = RC \rightarrow$$

حسب دلالة الصانع لدينا:

$$C = 150 \pm 10\% \times 150 = 150 \pm 15$$

$$135 \leq C \leq 165 \mu F$$

النتيجة التجريبية تتفق مع دلالة الصانع ؟