



التمرين الأول :

وشيعة ذاتيتها $L=1H$ ومقاومتها الداخلية (r) تعطى شدة التيار الكهربائي المار في هذه الوشيعة خلال تطوره نحو قيمة ثابتة غير معروفة بالعلاقة التالية:

$$t(s) \quad i(t) = 12(1 - e^{-2t})$$

1. أوجد قيمة مقاومة الوشيعة.
2. عبر عن الطاقة المتولدة في الوشيعة بدلالة (L, I_0, t) .
3. أوجد قيمة هذه الطاقة عند اللحظات $t=0, t=\tau, t \rightarrow \infty$.