



التمرين الثاني:

لدينا مجموعة مكثفات متماثلة سعة كل منها $C_1 = 0.1 \text{ mF}$.

1- عين طريقة تجميع عدد من هذه المكثفات للحصول على مكثفة مكافئة سعتها 5 mF .

2- حدد عدد المكثفات المستعمل.

3- نشحن مجموعة المكثفات المستعملة تحت توتر $U = 40 \text{ V}$.

a : ما هي شحنة المكثفة المكافئة ؟

b : ما هي شحنة كل مكثفة ؟