
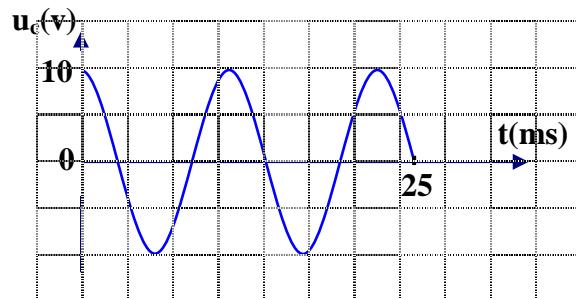


التمرين الرابع :

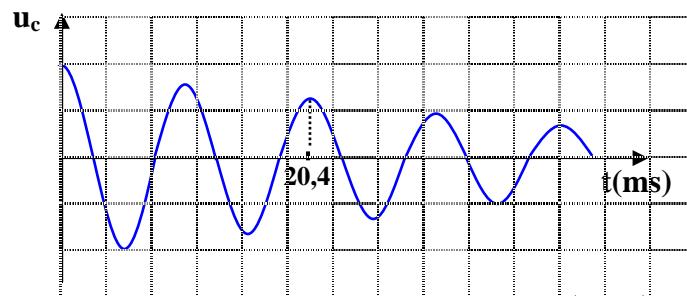- يتكون مهتز كهربائي مثالي من وشيعة ذاتيتها L مقاومتها الداخلية مهملة ، مكثفة سعتها $C=22\mu F$ ، قاطعة، أسلاك توصيل، مقياس فولط لمتابعة التوتر بين طرفي المكثفة $u_{c(t)}=u_{AB}$ حيث $i_{AB}>0$ حيث
1. حقق الدارة .
 2. عند اللحظة $t=0$ نغلق القاطعة ونسجل تغيرات u_c في عدة لحظات فنحصل على البيان التالي:



- أكتب العلاقة بين شدة التيار المار بالدارة والتوتر u_c
3. ما هو نمط الاهتزازات الحاصلة؟ عل .
 4. أوجد قيمة الدور الذاتي للاهتزازات الحاصلة.
 5. أثبتت أن الطاقة الكلية للدارة ثابتة في كل لحظة ثم أوجد القيمة العددية لهذه الطاقة .
 6. نفتح القاطعة ونصيف للدارة مقاومة متغيرة R ثم نعيد غلق القاطعة من جديد .
- من أجل $R=10\Omega$ تكون تغيرات u_c بدلالة الزمن كما في البيان التالي:



- أ. ما هو نمط الاهتزازات الحاصلة؟
- ب. هل تؤثر قيمة المقاومة على شبه دور الاهتزازات؟ أوجد قيمة شبه الدور.
- ب. كيف تؤثر المقاومة على طبيعة الاهتزازات؟
- ت. أحسب قيمة شدة التيار المار بالدارة عندما $t=T$.