



### حل التمارين الثالث:

1. يظهر في المدخل  $y_B$  التوتر الكهربائي بين طرفي المقاومة، والذي يمثل صورة عن تطور شدة التيار الكهربائي بدلالة الزمن.  $u_R = R \cdot i$

2. عند الوصول إلى النظام الدائم يكون:  $u_R = 3 \text{ V}$

$$I_0 = \frac{u_R}{R} = \frac{3}{50} = 0,06 \text{ A} \quad \text{ومنه } u_R = R \cdot I_0$$

$$u_{AM} = u_{AB} + u_{BM} \quad .3$$

$$E = L \frac{di}{dt} + ri + Ri$$

$$E = L \frac{di}{dt} + (r + R)i$$

4. عند النظام الدائم لدينا:  $\frac{di}{dt} = 0$

$$E = (r + R)I_0 \rightarrow r + R = \frac{E}{I_0} = \frac{3,8}{0,06} = 63,33 \Omega$$

$$r + 50 = 63,33 \rightarrow r = 13,33 \Omega$$

نرسم المماس للبيان عند المبدأ فيقطع المستقيم  $u_R = u_{R(max)}$  عند نقطة مسقطها على محور الأزمنة يحدد ثابت الزمن.

$$\tau = 20 \text{ ms}$$

$$\tau = \frac{L}{R+r} \rightarrow L = (R+r)\tau = 63,33 \times 20 \times 10^{-3} = 1,26 \text{ H}$$