



## حل المسألة 4 :

.I

1. لا تتدخل ذاتية الوشيعة في قياس التوتر بين طرفي الوشيعة لأن شدة التيار المار بها ثابتة .

$$(u_L(t) = L \frac{di}{dt})$$

$$\frac{di}{dt} = 0 \quad \text{لـكن شدة التيار ثابتة أي: } u_{AB} = ri_{AB} + L \frac{di}{dt} \quad .2$$

$$u_{AB} = rI \rightarrow r = \frac{u_{AB}}{I} = \frac{1,5}{0,05} = 30\Omega$$

: C , L قياس .II

$$1. \text{ في التركيب 1 لدينا: } u_{AM} = \frac{q_A}{C}$$

التوتر  $u_{AM}$  يتعلـق بالشحنة  $q_A$  .

$$\text{في التركيب 2 لدينا: } u_{AM} = Ri$$

التوتر  $u_{AM}$  يتعلـق بشـدة التـيار .

2. كتابة المعادلة التفاضلية:

حـالة التـوتر بـين طـرفي المـولد مـعدـوم ( $u_{BM} = 0$ )

الـتركيب 1: حـالة تـفـريـغ المـكـثـفـة:

$$u_{BA} + u_{AM} + u_{MB} = 0$$

$$+0 = 0 \frac{q_A}{C} \quad Ri +$$

$$R \frac{dq_A}{dt} + \frac{1}{C} q_A = 0$$

$$(1) \quad \frac{dq_A}{dt} + \frac{1}{RC} q_A = 0 \dots \dots \dots$$

الـتركيب 2:

$$u_{BA} + u_{AM} + u_{MB} = 0$$

$$ri + L \frac{di}{dt} + Ri + 0 = 0$$

$$(2) \dots \dots \dots \quad \frac{L}{R+r} \frac{di}{dt} + i(t) = 0$$

3. من المعادلة (1) بالـمـطـابـقـة نـجـد:  $\tau_1 = RC$

$$\frac{L}{R+r} \quad \tau_2 = \text{من المعادلة (2) بالـمـطـابـقـة نـجـد:}$$



$$C = \frac{\tau_1}{R} = \frac{10^{-3}}{10^3} = 10^{-6} F \quad \text{ومنه} \quad \tau_1 = 1 \text{ ms}$$
$$L = \tau_2(R+r) = 48 \cdot 10^{-6} \cdot 1030 = 0,0494 \text{ H} \quad \text{ومنه} \quad \tau_2 = 48 \mu\text{s}$$

### III. التحقق من صحة النتائج المتحصل عليها:

1. يدعى هذا البيان بمنحنى تجاوب الشدة.

$$I_0 = 0,08A \quad , \quad N_0 = 700 \text{ H} \quad .2$$

$$N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad .3$$

نعرض  $L, C$  بقيمتهما فنجد:

$$N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{0,0494 \times 10^{-6}}} = 716 \text{ H}$$

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{716 - 700}{716} = 2\% \quad \text{دقة القياس هي:}$$

$$I_0 = \frac{U_{\text{eff}}}{R + r} \quad .4$$

نعرض  $R+r = 62,3 \Omega$  و  $U_{\text{eff}} = 5 \text{ V}$  فنجد:

$$I_0 = \frac{5}{62,3} = 0,08A$$