

مبدأ عمل وماض آلة تصوير (flash) .

فلاش الكتروني في آلة تصوير يغذي بواسطة بطاريتين القوة المحركة الكهربائية لكل منهما 1,5V

بواسطة تجهيز خاص يمكن رفع التوتر الذي يتم تحته شحن مكثفة الفلاش التي كتب عليها

$$C = 150 \pm 10\% \text{ } \mu\text{F} \text{ إلى } 330 \text{ فولط.}$$

I. دراسة الفلاش:

1. أعط عباره الطاقة المخزنة في المكثفه وأحسب قيمتها العددية .

2. التفريغ السريع في مصباح الفلاش يعطي إضاءه شديدة لمدة تقدر بحوالي 1 ملي ثانية. ما هي

القيمة العددية للاستطاعة المصروفة خلال الإضاءه ؟

3. لأي سبب رفع التوتر قبل تطبيقه بين لبوسي المكثفه ؟


II. دراسة تجريبية للدارة RC .

من أجل التحقق من قيمة سعة المكثفه نحقق الدارة الكهربائية التالية:

المقاومه (R) المستعمله فيها كبيرة .

المولد يعطي توتر مستمر قوته المحركة الكهربائية 12 V .

المكثفه فارغه بداية.

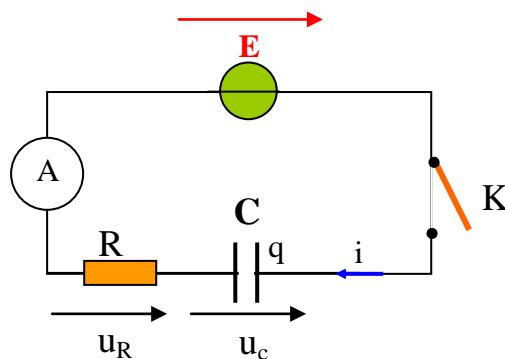



شحن المكثفة بغلق القاطعة K عند اللحظة $t=0$ ونسجل شدة التيار كل $S = 10$ فنحصل على النتائج

المدونة في الجدول التالي :

$t(s)$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
$i(\mu A)$	54,0	40,6	30,6	23,0	17,4	13,1	9,8	7,3	5,6	4,2

1. عين قيمة المقاومة R المستعملة .

2. أرسم على ورقة ميلي متربيقي البيان $i=f(t)$ من الجدول السابق؟

. $1 \text{ cm} \rightarrow 10 \text{ s}$, $1 \text{ cm} \rightarrow 10 \mu\text{A}$: السلم

3. شدة التيار الكهربائي تتناقص مع مرور الزمن وفق العبارة:

$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$$

أ. أحسب شدة التيار المار بالدارة عند اللحظة $t=\tau$.

ب. عرف ثابت الزمن لدارة الشحن وعين قيمته العددية من البيان ثم أحسب سعة المكثفة .

ت. هل النتيجة تتفق مع دلالة الصانع ؟