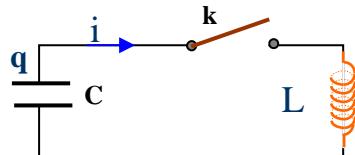


التمرين الثاني:

تحتوي الدارة المبينة بالشكل التالي على: مكثفة سعتها  $C$  ، وشيعة  $(L, r)$  ، وقاطعة  $k$  .



للتعبير عن  $u_c$ : التوتر بين طرفي المكثفة تحتاج إلى الشحنة  $q$  والتيار الكهربائي  $i$  المبين على المخطط.

1. المكثفة مشحونة تحت توتر موجب  $U_0$  . نغلق القاطعة عند اللحظة  $t=0$  . إذا كانت الطاقة الضائعة في الدارة بفعل جول مهملاً نحصل على اهتزازات كهربائية جيبية ذات نبض  $w_0=1/\sqrt{LC}$  .
  - أ. أكتب بدقة عبارتي التوتر  $u$  والتيار  $i$  بدلالة  $U_0, C, w_0, t$  . (لا تكتب المعادلة التفاضلية).
  - ب. أرسم كييفياً بيان تغيرات  $u_c$  و  $i$  خلال دورين اعتباراً من اللحظة  $t=0$  .
2. الطاقة الضائعة بفعل جول غير مهملاً، تكون الاهتزازات شبه دورية . كيف يكون بيان تغيرات  $(t) u(t)$ ؟ بيان كييفي.
3. نفرض أن الطاقة الضائعة بفعل جول خلال شبه دور واحد هي 10% من الطاقة الابتدائية للدارة، أحسب النسبة  $u_{n+1}/u_n$  .
4. كم شبه دور نحتاج تقريباً لكي تصبح سعة الاهتزازات تساوي  $100/U_0$  ؟