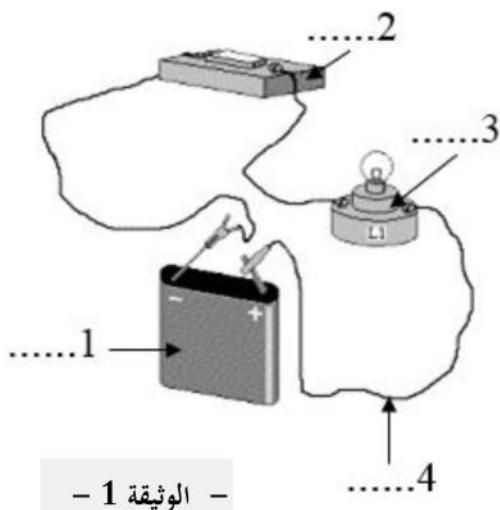


## فرض الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

حدد حالات مرور التيار الكهربائي من عدمه فيما يلي:



- قاطعة مغلقة

- حلقة مغلقة من الأدوات الكهربائية

- قاطعة مفتوحة

- قلب التركيب في مريضي المصباح

- قلب التركيب في قطبي العمود الكهربائي

- سلك ناقل مقطوع داخليا

التمرين الثاني: (6 نقاط)

لاحظ الدارة الكهربائية في الوثيقة 1:-

1- سمّ العناصر الكهربائية المرقمة في الشكل مع إعطاء الرمز النظامي ووظيفة كل عنصر. (صنفها في جدول)

2- سمّ الدارة الكهربائية في الحالتين: (مرور التيار الكهربائي، عدم مروره)

3- ماذا يحدث عند مرور التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية؟

4- أرسم مخطط كهربائي للشكل في (الوثيقة 1-) باستعمال الرموز النظامية للعناصر الكهربائية.

الجزء الثاني: وضعية إدماجية (8 نقاط)

ذهبت مع أبيك إلى مستنقع لصيد السمك، وكانت أول ملاحظة لك وجود قطعة جليد تطفو على سطح هذا المستنقع.

(فترض أن الماء نقى)

1- في نظرك كم تكون درجة حرارة ماء المستنقع؟ برب إجابت.

بعد مرور ساعتين من الوقت احتفت قطعة الجليد في المستنقع.

2- ما هو سبب احتفائها؟ وكيف نسمى مرحلة تحول قطعة الجليد إلى ماء؟

3- إذا أخذت 5 لترات من ماء هذا المستنقع كم تكون كتلته بالكيلوغرام؟ حوالها إلى الغرام.

نأخذ كميتين متساويتين من ماء هذا المستنقع في كأسين متماثلين، نضيف للكأس الأول قطعة واحدة من السكر وفي الكأس الثاني

نضيف ثلاثة قطع من السكر نقوم بالتحريك حتى يذوب السكر في الماء، نلاحظ ذوبان السكر كلبا في الكأس الأول بينما لا

يدبوج كلها في الكأس الثاني:

أ- ماذا نسمى كل من محلول الأول والمحلول الثاني؟

ب- من المذيب والمذاب في هذين محلولين؟