

الاسم: .....، اللقب: .....،  
القسم: .....


**التمرين الأول: ( 06 نقاط ):**

أكمل الجدول الآتي:

العنصر الكهربائي رمزه النظامي	بطارية أعمدة	مصباح التوهج	قاطعة مفتوحة	قاطعة مغلقة	محرك كهربائي	صمام ضوئي

**التمرين الثاني: ( 06 نقاط ):**

إليك الدارة الكهربائية الآتية:

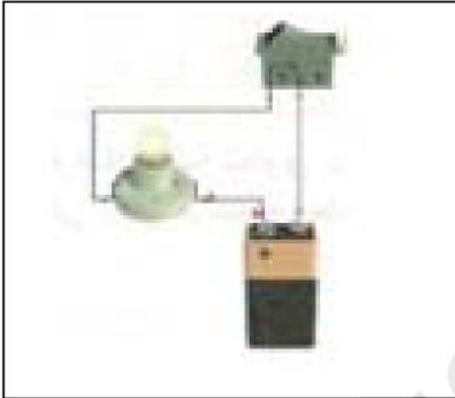

1- ما نوع الدارة؟ .....

2- ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟ .....

- استنتج دورها؟ .....

نستبدل القاطعة بالمواد المبينة في الجدول أدناه أكمل الجدول بوضع علامة x في الخانة المناسبة.

استنتج نوع المادة	حالة المصباح		المواد	استنتج نوع المادة	حالة المصباح		المواد
	منطفي	متوهج			منطفي	متوهج	
			خشب				نحاس
			ماء مالح				زجاج
			خل				فضة

الوضعية الإدماجية ( 08 نقاط ):

قام محمد بصنع قارب صغير من الفلين باستخدام عمود كهربائي (12V) و محرك كهربائي (12V) زوده بمصباحين متماثلين (9,2V) وضعهما في الجهة الأمامية للقارب ، لكن عندما أغلق القاطعة سار القرب إلى الخلف ببطئ شديد كما لاحظ توهج ضئيل للمصباحين فاحتار محمد في الأمر.

على ضوء ما درست فسر:

1- سبب سير القارب إلى الخلف :.....

اقترح حل لذلك.....

2- سبب سير القارب ببطئ شديد و التوهج الضئيل للمصباحين

.....

- اقترح حل لذلك.....

- دعم اقتراحك بمخطط مناسب

