

الفرض الأول في العلوم

الفيزيائية


التمرين الأول:

يمثل مخطط لدارتان كهربائيتان

اسم العناصر المرقمة

في أي مخطط يتواجد المصباح

اعد رسم المخطط مع تحديد جهة التيار الكهربائي

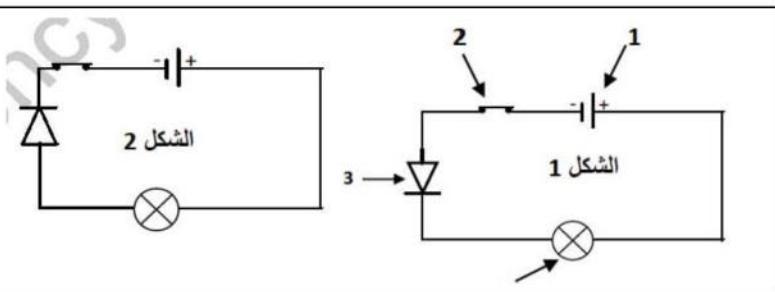**التمرين الثاني:**

اليك الدارتان التاليتان

ما هي طريقة ربط المصباحان في كل حالة؟

كيف يكون توهج المصباحان في كل حالة؟

ماذا يحدث اذا احترق مصباح في كل حالة؟

ارسم مخطط لكل دارة بالرموز النظامية.

الوضعية الادماجية:


قام احمد بالتركيبية التالية (عمود كهربائي - مصباح - قاطعة - اسلاك توصيل)

ارسم مخطط لهذه الدارة

ثم احضر احمد مجموعة من الاجسام وربطها بالدارة الكهربائية

اكمِل الجدول بكلمة (يتواهج) او (لا يتواهج)

--- ب --- ب --- ب ---

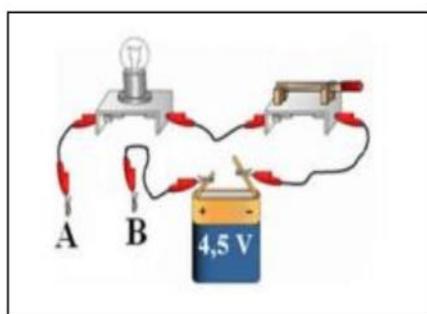

| مادة صنع الجسم الموضوع بين النقطتين A و B | حالة المصباح |
|---|--------------|
| مسطرة بلاستيكية | |
| خاتم من الذهب | |
| قطعة معدنية | |
| عود ثقب | |
| كمبة من الماء المعدني | |
| قطعة من الفراقيت | |