

الفرض الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الوضعية الأولى: (08 نقاط)

نضع قليل من الرمل في إناء به ماء.

1 - كيف يُسمى هذا الخليط ؟

2 - لماذا ؟




3 - مثل هذا الخليط بالنموذج الحبيبي.

4 - كيف يمكن فصل الرمل عن الماء ؟


وضعية المسألة: (12 نقطة)

قام عمر بإعادة نفس التركيب ثلاث مرات حيث كان في كل مرة يستعمل نفس العمود والأسلاك ولكنه يغير في كل مرة المصباح والجسم.

السند 1:

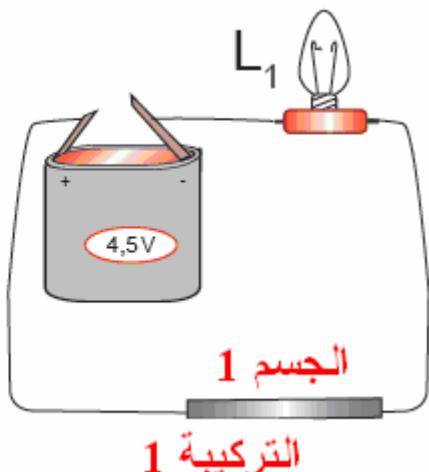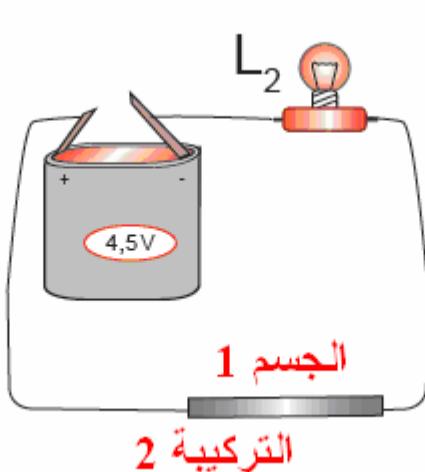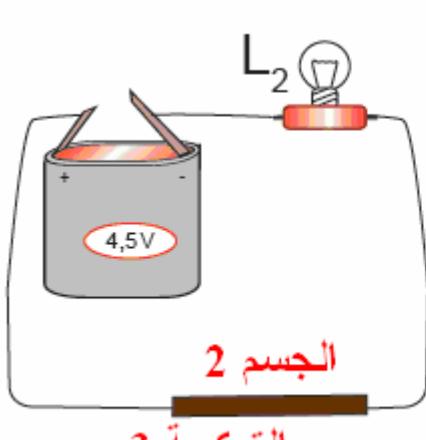

السند 2:

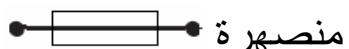

المهمة (المطلوب):

لأجل التعرف على الهدف الذي يرمي إليه عمر أجب عن الأسئلة الواردة في التعليمية.
التعليمية:

1 - هل العمود الكهربائي والأسلاك في حالة جيدة ؟

2 - هل المصباحان (L_1) و (L_2) في حالة جيدة (غير فاسد) ؟


3 - هل الجسمان (1) و (2) ناقلان أم عازلان ؟

4 - ماذا يحدث لو نعيد التركيب مستعملي المصباح (L_1) والجسم (2).

5 - في التركيبة 3 نستبدل الجسم 2 بقطاعه ونستقصر المصباح ونغلق القاطعة.
ماذا يحدث؟

6 - اقترح حلًا لتجنب مثل هذه الدارة. وارسم مخططًا نظامياً.

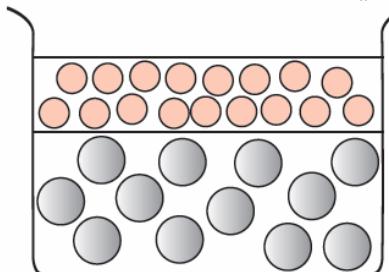- 1 - عندما نضع قليل من الرمل في إناء به ماء يسمى هذا الخليط بالخلط الغير متجانس.
- 2 - لأن يمكن التمييز بين مكونتهما بالعين المجردة.
- 3 - تمثل هذا الخليط بالنمذج الحبيبي.



- 4 - يمكن فصل الرمل عن الماء بعملية التركيد.

إجابة الوضعية المسألة :

- 1 - في التركيبة 2 اشتعل المصباح (L_2) مما يدل على أن العمود الكهربائي والأسلامك في حالة جيدة.
- 2 - بما أن التركيبة 1 مماثلة للتركيبة 2 ولكن المصباح (L_1) لم يشتعل نستنتج أنه فاسد. بما أن المصباح (L_2) اشتعل في التركيبة 2 فهو جيد (غير فاسد).
- 3 - بما أن المصباح (L_2) اشتعل في التركيبة 2 فهذا يعني أن التيار الكهربائي قد مر عبر الجسم 1 نستنتج أن الجسم 1 ناقل.
- 4 - لا يشتعل المصباح (L_1) لأن الجسم 1 عازل لا يسمح بمرور التيار في كل الحالات حتى لو غيرنا المصباح (L_1) بأخر جيد.
- 5 - في التركيبة 3 نستبدل الجسم 2 بقاطعة ونستقرر المصباح ونغلق القاطعة. فيحدث زيادة في كمية التيار الكهربائي نتيجة استقصار البطارية فتسخن وقد تتلف.
- 6 - اقتراح حل لتجنب مثل هذه الدارة: نضيف للدارة منصهرة على التسلسل بعد القطب الموجب والقاطعة مباشرة.

رسم مخطط نظامي:

