




التمرين الأول: املأ الجدول التالي :

الرقم	الإسم	الرمز النظامي
06		
05		
04		
03		
02		
01		

التمرين الثاني:

إليك التركيبة التالية:

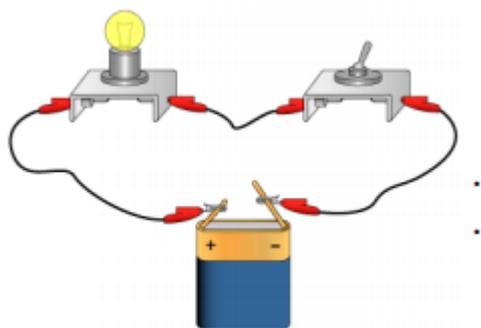

1- ما إسم هذه التركيبة؟

2- ماذا يحدث عند فتح القاطعة؟

3- استنتج دور القاطعة .

وضعية:

أنجز يونس التركيبة الكهربائية الموضحة في الوثيقة المقابلة:


1- مثل دائرة يونس بالرموز النظامية.

2- نزع يونس القاعة وفي كل مرة يضع بين الطرفين (A.B) احدى المواد المذكورة أدناه مسجلا

ملاحظاته في الجدول

3- ساعد يونس بوضع علامة (x) في الخانة المناسبة

4- ماذا تستنتج؟

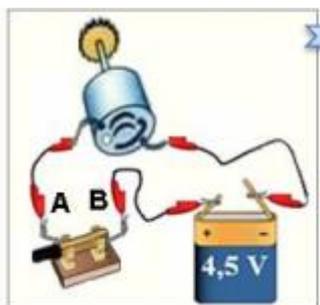

الأدوات	دوران المحرك	عدم الدوران	ناقل	عازل
مسمار حديدي				
ماء مالح				
عود ثقاب				
شريط مطاطي				

