



## الوضعية الإدماجية: (08ن)

منذ أن انتقلت الأم إلى بيتها الجديد و هي تعاني من المشاكل الكهربائية رغم حداثة تجهيزاتها فطلبت من ابنها الذي يدرس في السنة الرابعة متوسط تفحص التركيب الكهربائي للبيت فوجد أن الكهربائي لم يستعمل الألوان للفصل بين الأسلاك فاستعمل الطريقة الموجودة في الوثيقة المقابلة فتوهج مصباح العنصر A، ووجد أيضا عدة مشاكل و من بينها :

**المشكلة 01:** عند توصيل المدفأة بالمأخذ الكهربائي لا تشتغل رغم سلامتها .

**المشكلة 02:** كلما تلمس المكواة تصعق كهربائيا .

**المشكلة 03:** كلما شغلت جميع التجهيزات الكهربائية في آن واحد يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي.

معتمدا على معلوماتك و المخطط الكهربائي الخاص بالمنزل الجديد ساعد ابنها بالإجابة على الأسئلة التالية:

(1) سمّ الطريقة التي استعملها الابن للكشف عن سلك الطور و الحيادي . وتعرف عليهما .

(2) حدد الأسباب المحتملة لهذه الحوادث ، ثم بين الإجراءات الواجب اتخاذها (استعن بالجدول) .

| الإجراءات الواجب اتخاذها | السبب      |
|--------------------------|------------|
|                          | المشكلة 01 |
|                          | المشكلة 02 |
|                          | المشكلة 03 |

(3) أعد رسم المخطط محترما قواعد الأمن الكهربائي .

