

بلورات كبريتات الالومنيوم


الجزء الأول

التمرين الأول (06 نقاط)

- نضع بلورات كبريتات الالومنيوم في اناء .
ونشكل الدارة الكهربائية كما في الوثيقة المقابلة .
- 1- ما طبيعة التيار الكهربائي المستعمل في التجربة ؟
 - 2- ماذا تلاحظ عند غلق الدارة الكهربائية ؟ ولماذا ؟
 - 3- عند إضافة الماء المقطر إلى بلورات الالومنيوم ماذا يحدث ولماذا ؟
 - 4- ما هي الشوارد المكونة لهذا المحلول (الرمز والاسم) .
 - 5- أكتب الصيغة الكيميائية الجزيئية و الشاردية لهذا المحلول .

التمرين الثاني (06 نقاط)

- يقف محمد بجوار ورشة بناء استعملت فيها رافعة لرفع الأثقال أنظر الشكل 1.
ثم صدفة تصوير سقوط الحمولة نتيجة تقطع الحبل الذي يشدها أنظر الشكل 2.

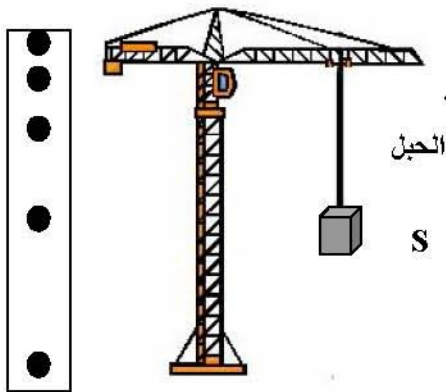

الشكل 1

الشكل 2


- 1- لماذا الحمولة في حالة توازن ؟
- 2- علل فيزيائيا سقوط الحمولة .
- 3- حدد معللا جوابك ، طبيعة سرعة سقوط الحمولة.

الجزء الثاني

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

لكي يكون المنزل كامل الشروط يجب توفير الكهرباء من اجل ذلك احضر محمد المخطط الكهربائي المقابل فقال له العامل الكهربائي احذر هذا خطير .

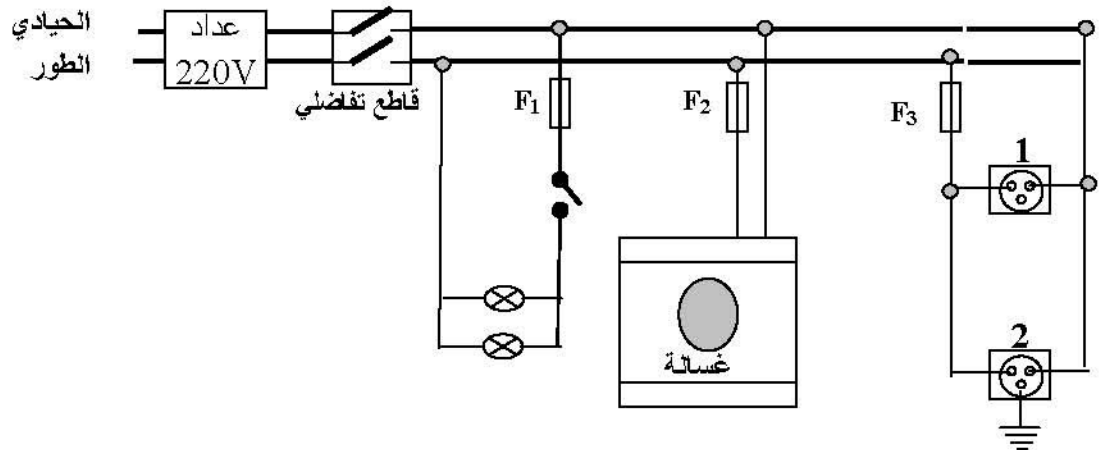- 1- هل ما قاله العامل صحيح ؟ علل جوابك .
- 2- ما هو الاقتراح الذي تراه مناسباً ؟
- 3- أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة .



الجزء الأول

التمرين الأول (06 نقاط)

- 1- طبيعة التيار الكهربائي مستمر 01
- 2- نلاحظ عدم توهج المصباح .. لأن كبريتات الالومنيوم مادة صلبة شاردية 01
- 3- يحدث توهج المصباح لانه محلول شاردي ناقل للتيار 01
- 4- 01
- 5- شاردة الالومنيوم: Al^{3+} 01
- شاردة الكبريتات SO_4^{2-} 01
- 6- الصيغة الكيميائية الجزيئية $Al_2(SO_4)_3$ 0.5
- الصيغة الكيميائية الشاردية: $(2Al^{3+} + 3SO_4^{2-})$ 0.5

التمرين الثاني (06 نقاط)

- 1- الحملات في حالة توازن لأنها : خاضعة لفضل قوتين 01
- * متساويتين في الشدة 0.5
- * متعاكستان في الاتجاه 0.5
- 2- التعليل الفيزيائي : لأن شدة الثقل أكبر من شدة فعل الخيط 02
- 3- طبيعة سرعة سقوط الحملات متزايدة لأن جهة القوة من نفس جهة الحركة 02

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

1- نعم ما قاله العامل صحيح .


التعليل : يوجد عدة أخطاء هي :

- * المنصهرة F1 موصلة في سلك الحيادي 0.5
- * القاطعة موصلة في سلك الحيادي 0.5
- * المأخذ الكهربائي 1 غير موصل بالمأخذ الأرضي 0.5
- * عدم وجود مأخذ أرضي في الغسالة 0.5

2- الاقتراح المناسب :

- * توصيل المنصهرة F1 في سلك الطور 0.5
- * توصيل القاطعة في سلك الطور 0.5
- * تركيب مأخذ الأرضي بالمأخذ الكهربائي 1 0.5
- * توصيل الغسالة بالمأخذ الأرضي 0.5

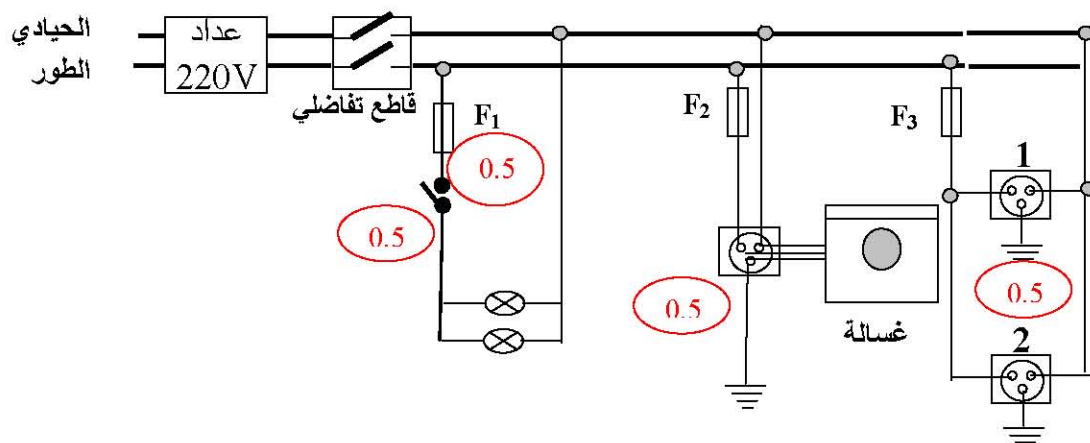3- أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة .



تمنح نقطتين : تنظيم الاجابة - استعمال المصطلحات العلمية - انسجام الاجابة