

فرض الثلاثي الثالث في مادة :

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول : لدينا العناصر الكهربائية مصباحان متماشان L1 , L2 و بطارية 4.5 و قاطعة و أسلاك التوصيل.


1. أرسم دارة كهربائية يتم فيها ربط العناصر الكهربائية على التسلسل .

ما هو الجهاز المناسب لقياس شدة التيار الكهربائي للمصباح L1 ؟ وكيف يربط ؟ مثله في الدارة ثم حدد الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي .

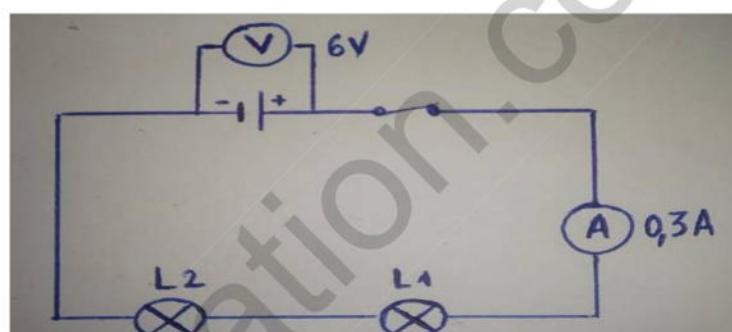2. أرسم دارة كهربائية يتم فيها ربط العناصر الكهربائية على التفرع .

ما هو الجهاز المناسب لقياس التوتر الكهربائي للمصابيح L1 , L2 ؟ كيف يربطان ؟ مثلهما في الدارة .

التمرين الثاني : ليكن لديك مصباحان متماشان مربوطان كما في المخطط :



✓ باستعمال قانون الشدات والتواترات:

1. استنتاج I_1 و I_2 للمصابيح L1 و L2 في المخطط الكهربائي .
2. استنتاج U_1 و U_2 للمصابيح L1 و L2 في المخطط الكهربائي .
3. أحسب المقاومة R_1 للمصباح L1 .
4. أستنتاج أن : كلما كانت المقاومة كلما شدة التيار الكهربائي .

الوضعية الامامية :

أنجز عبد الرحيم ورفقائه دارة كهربائية مربوطة على التفرع تتكون من مولد دلالة 6V و مصباحان متماشان L1 و L2 (6V,5W) و قاطعة و أسلاك التوصيل :

✓ أنجز مخطط الدارة الكهربائية :

1. ماذا تمثل الدلالة (6V,5W) .
2. كيف تكون شدة اضاءة المصباحين .
- أحسب شدة التيار المارة في L1 و L2 .
3. أحسب الطاقة الكهربائية التي يستهلكها كل مصباح خلال 90 ثانية من التشغيل ؟ بماذا تتعلق شدة الإضاءة .