


## التمرين الأول (6ن)

- اكمل الجدول التالي:

المقدار	التوتر	المقاومة	شدة التيار	الاستطاعة
الرمز			I	
الوحدة في الجملة الدولية		اوم ( $\Omega$ )		
الجهاز	فولط متر			
الرمز النظامي للجهاز				$\text{W}$
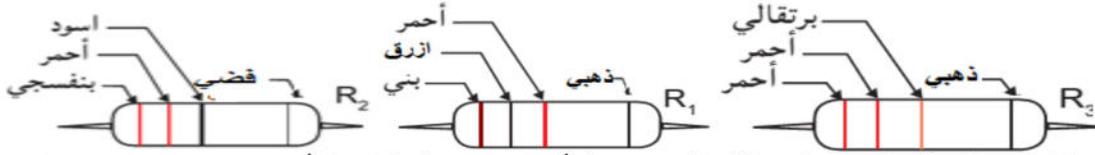
## التمرين الثاني (6ن)

1-/- ترسم على المقاومات حلقات ملونة لتحديد قيمتها، إليك المقاومات التالية:



أ/- حدد قيمة كل مقاومة باستعمال نظام الترميز للألوان ؟ علما ان الأسود 0 و بني 1 و احمر 2 و برتقالي 3 و ازرق 6 و بنفسجي 7.

ب/- أي من المقاومات تسمح بمرور شدة التيار الكهربائي اكبر؟ علل؟

ج/- احسب شدة التيار الكهربائي المار في المقاومة  $R=72\Omega$  إذا ربطت في دارة بها بطارية قوتها المحركة الكهربائية  $\epsilon=24V$ .

2-/- جهاز كهربائي يحول استطاعة تحويل  $P=750W$ ، استهلك طاقة قدرها  $E=16200000J$ . احسب زمن التحويل اللازم بالساعة (h)؟

- ما مقدار الطاقة الكهربائية المحولة خلال  $t=2h$  من الزمن مقدرة بوحدة KWh؟

## الوضعية الإدماجية (8ن)

أراد تلميذ في حصة الأعمال المخبرية تأكد من قيمة استطاعة مصباح الكهربائي الموجودة في الوثيقة أسفل.

فقام بإحضار الأدوات التالية: مولد ، قاطعة ، أمبير متر ، مصباح – فولط متر  
أ/- باستعمال الرموز النظامية ارسم الدارة الكهربائية التي تحتوي على عناصر السابقة ثم عين جهة التيار الكهربائي في دارة؟

بعد تركيب دارة طلب منك مساعدته بما أنك تلميذ في السنة الثالثة متوسط بناء على ما درست.  
علما أن عند غلق القاطعة: انحراف المؤشر أمبير متر عند التدرية 14 ، علما أن المعيار المستعمل 5 A.  
وان ميناء مقسم من 0 إلى 100 تدرية.

وانحراف مؤشر فولط متر عند التدرية 8، علما أنا المعيار المستعمل 25 V أن ميناء مدرج من 0 إلى 10.  
ب/- بعد تأكد من استطاعة قم بحساب الطاقة المحولة خلال شهر إذا اشتغل المصباح لمدة  $t=2h45min$

يوميا ب KWh ثم ب J؟

ج/- احسب تكلفة مصباح لمدة شهر إذا كان  $1KWh=1.617DA$ ؟