

1. ماذا يحدث للصمامين 1 و 2؟ علل إجابتك

2- ما هي جهة التيار الكهربائي في الشكل 2؟

3- ما نوع التيار الكهربائي الناتج في الشكل 2؟

1

4. قمنا بتوصيل التركيب الكهربائي الموضح في الشكل 01 براسم الاهتزاز المهبطي فيظهر على شاشته منحنى التوتر الكهربائي

* ارسم مخططا لتغيرات هذا التوتر الكهربائي U بدلالة الزمن t؟

2

+1ن على تنظيم الإجابة و الورقة

ركزوا قبل الإجابة مع
تمنياتي لكم بالتوفيق

