

المدة: 1.5 ساعة

الأستاذ حمياني للفيزياء

متوسطة.....

السنة الدراسية:


) الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية)

المستوى الثالثة متوسط

2022-2021

التمرين الأول: (60ن)

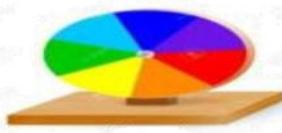بينما كانت منى ترتب أقراصها المضغوطة (CD) رأت ألوانا مختلفة عليها، فتساءلت بتعجب عن مصدر هذه الألوان؟ أجابها أخاها أنه يعرف مصدرها فعرض عليها التجربة التالية:




المطلوب :

- 1- كيف تسمى هذه التجربة؟
- 2- ماذا تمثل هذه الألوان التي راتها؟
- 3- ما الهدف الذي أراد تحقيقه عند تدويره للقرص؟
- 4- اقترح طريقة أخرى تمكنك من الحصول على هذه الألوان وأرسمها؟

*التمرين الثاني: (60ن)

الشكل 1 : إليك الدارة الكهربائية التالية: عند غلق المقاطعة لوحظ عدم توهج المصباح

الشكل 2 : تمثل القيمة العنصر 1

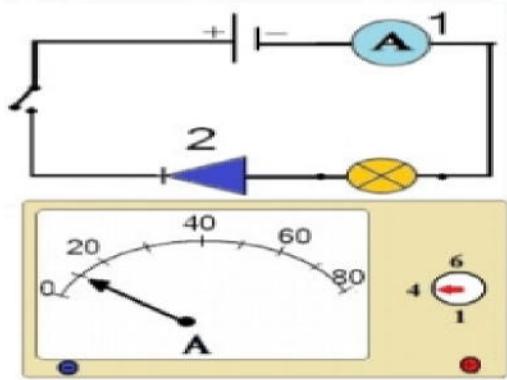

1 سم العنصرين 1 و 2 وما دور كل واحد منهم؟

2 فسر سبب عدم توهج المصباح؟

3 - اوجد حل لهذه المشكلة؟

4 اعد رسم الدارة المقابلة مع تحديد جهة التيار؟

5 أضعف جهاز في الدارة آخر يسمع بقياس توتر المصباح؟

6 احسب هذه القيمة يشير إليها العنصر 1 في (الشكل 2)

الوضعية الادماجية: (80ن)

عثر محمد على متباين جده القديم لكن عند محاولة تشغيله وجده معطل فقام بفتحه ومحاولة إصلاحه، لفت انتباذه علنصر كهربائي تحتوي على حلقات ملونة (الوثيقة-02-) أراد معرفة ما الغرض من استعمالها فركب إحداها في دارة كهربائية كما هو موضح في (الوثيقة-03-).

1- سم هذا العنصر الكهربائي وأعطي رمزه.

2- أحسب قيمة هذا العنصر الكهربائي.


3- استبدل العنصر الكهربائي بأخر قيمته 400Ω وبعد غلقه للقطعة لاحظ أن
توهج المصباح أصبح ضعيفا.

أ- أحسب شدة التيار الكهربائي المارة في هذا العنصر الكهربائي علماً أن التوتر
الكهربائي بين طرفيه $U = 6V$.

ب- فسر سبب التوهج الضعيف للمصباح.



الوثيقة -02-

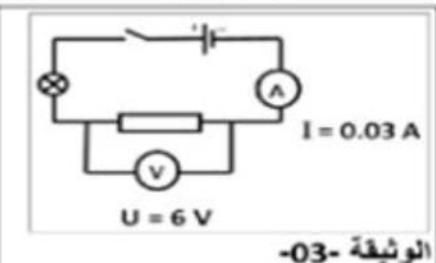

الوثيقة -03-