

المدة: 1.5 ساعة


المؤسسة ..... المؤسسة .....  
المستوى: السنة الثالثة متوسط

الأستاذ حماني للبيزاء
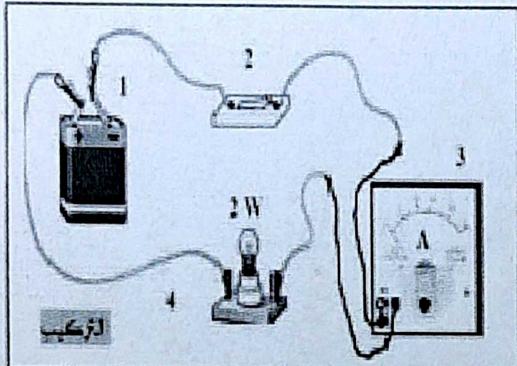
### الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التررين الأول (06 نقاط) :

في حصة الأعمال المخبرية أراد محمد قياس شدة التيار الكهربائي فحقق التركيبة المقابلة



1- ما إسم الجهاز المستعمل لذلك؟ وكيف يربط في الدارة؟

2- أعد رسم الدارة الكهربائية باستخدام الرموز النظامية؟

3- أحسب الطاقة المحولة من قبل المصباح خلال ساعة واحدة؟

ثم أحسب شدة التيار السارّة في المصباح علماً أن :

القراءة = 0.3 تدريجة ، المعيار = 5 أمبير، السلم = 10 تدريجات

التررين الثاني (06 نقاط) :


نحقق الدارة الكهربائية المبينة في الوثيقة حيث المصاين 1 و 2 متماثلين ، و دلالتهما توافق دلالة البطارية.

1- حدد نوع التيار الكهربائي المستعمل وجنته

2- سُمِّيَّ الجهازين الموضعين في المخطط و طريقة ربطهما

3- طبق قانون الشدات والتواترات لحساب المقادير المجهولة في الجدول

4- أكمل الجدول

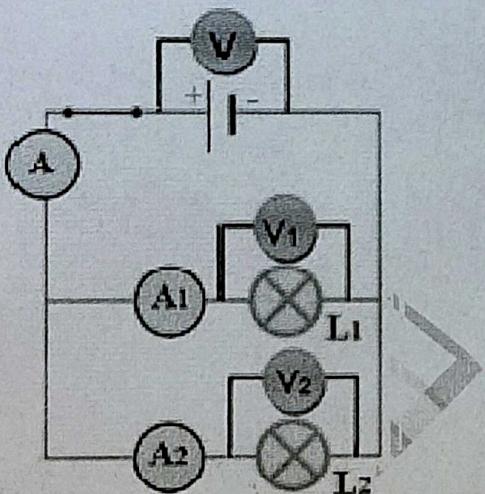

U	U <sub>1</sub>	U <sub>2</sub>	I	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>
6V	.....	.....	.....	0.5A	.....

الوضعية الامامية (08 نقاط)

خرج محمد زميله عمر في رحلة مدرسية مع أعضاء المدرسة، كان اليوم مشمس لكن مرعنان ما بدأ الغروب تراكم قطرات المطر هزل، اختلط محمد وعمر تحت ثمرة قلقة اتباعهما قوس قزح الذي زُنَّ السماء عند ذلك قال محمد لقد رأيت مثل هذه الألوان في حصة مادة الفيزياء، ساعدناها بالإجابة عملي:

1. بين لمحمد كيف تشكل قوس قزح.

2. لما كان على محمد في الظاهر في القسم قام محمد بالتجربة المقابلة:

- من العناصر المرفقة،

3. يمكن التعرف 4 من ثلاث ألوان أساسية ذكرها.

4. أقرّ على محمد ثقّة لإعادة تركيب العنصر 4 للعنصر 2 وذلك برمي توضيحي عليه كافة البيانات.

