

### الجزء الأول:(12 نقطة )

التمرين الأول:(06 ن)

1. أكمل الجدول التالي:

المقدار الكهربائي	رمزه	وحدة القياس	جهاز القياس
المقاومة الكهربائية			
التوتر الكهربائي			
شدة التيار الكهربائي			
الاستطاعة الكهربائية			

2. ا. أعط قيمة كل مقاومة باستعمال شفرة الألوان.



أصفر / أحمر / بني       $R = \dots\dots\dots$

أسود / رمادي / أخضر       $R = \dots\dots\dots$

بنفسجي / أسود / أبيض       $R = \dots\dots\dots$

ب. أعط الألوان المناسبة لكل مقاومة باستعمال شفرة الألوان.

$R_4 = 7400000\Omega$

$R_3 = 63000 \Omega$

$R_2 = 98000\Omega$

$R_1 = 54000\Omega$

التمرين الثاني: (06ن)

لدينا دارة كهربائية تحتوي على مولد تيار مستمر ، قاطعة ، جهاز فولط متر و ثلاثة مصابيح متصلة الدالة (75W, 220V) مربوطة على التفرع.

1. ماذا تعنى الدلالات المكتوبة على المصايب؟

2. ارسم مخطط الدارة الكهربائية التي تحتوي على العناصر المذكورة.

3. احسب شدة التيار الكهربائي المار بكل مصباح .

– استنتج شدة التيار الكلية .

4. احسب الطاقة المستهلكة خلال فصل بالواط الساعي إذا علمت أن المصايب تشتعل 3 ساعات يوميا.

## **الجزء الثاني: الوضعية الانماجية ( 08 نقاط ) :**

انقطع التيار الكهربائي و غاز المدينة معا عن بيت فاطمة، حين اضطرت والدتها لتسخين الماء من أجل تحضير الحليب للرضيع دون أن تجد سبيلا لذلك. اهتدت فاطمة لفكرة تمكنها من تسخين الماء مستعملة جهاز تسخين كهربائي مقاومته ( $R=100\Omega$ ) و لكنها احتررت في دلالة البطاريه التي يجب ان تختارها من بين البطاريات ( $12V, 24V, 30V$ )  
لت suction الماء بسرعة.

1. في رأيك ما هي البطاريه المناسبة؟ علما أن شدة التيار  $I=120mA$ .
2. احسب الطاقة الكهربائية المستهلكة لتسخين الماء لمدة 20 دقيقة.
3. اقترح حل لتسخين الماء بسرعة.

تصحيح الفرض الثالث في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

**الجزء الأول:(12 نقطة)**

**التمرين الأول:(06 نقاط)**

**1. الجدول:**  $0.25 * 12 = 3$

جهاز القياس	وحدة القياس	رمزه	المقدار الكهربائي
أومتر	أوم $\Omega$	R	المقاومة الكهربائية
فولط متر	فولط V	U	التوتر الكهربائي
أمبير متر	أمبير A	I	شدة التيار الكهربائي
واط متر	واط W	P	الاستطاعة الكهربائية

2. أ- قيمة المقاومة باستعمال شفرة الألوان:

أصفر/ أحمر/بني **0.25**  $R=12000 \Omega$

أسود/رمادي/أخضر **0.25**  $R=58 \Omega$

بنفسجي/أسود/ أبيض **0.5**  $R=900000000 \Omega$



ب- الألوان المناسبة لكل مقاومة: **0.5\*4 = 2**

$$R_4=7400000\Omega$$

$$R_3=63000 \Omega$$

$$R_2=98000\Omega$$

$$R_1=54000\Omega$$

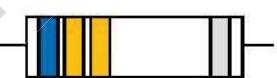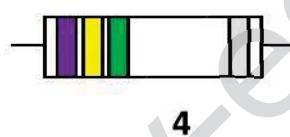

4

3

2

1


**التمرين الثاني:(06 نقاط)**

**1. الدلالات:** 01

تمثل الاستطاعة الكهربائية **75W**

تمثل التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح **220V**

**2. مخطط الدارة الكهربائية:** 01

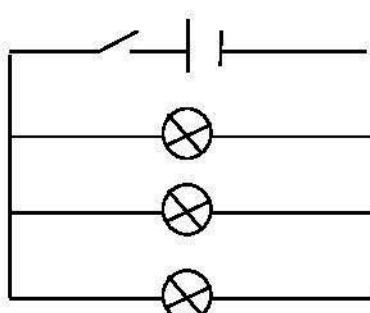

### 3. حساب شدة التيار: 01

$$P=U*I$$

$$I_1=P/U=75/220=0.34A$$

المصايبع متماثلة إذن :

$$I_1=I_2=I_3=0.34A$$

### حساب شدة التيار الكلية: 01

بما أن الرابط على التفرع نجد:

$$I=I_1+I_2+I_3=0.34+0.34+0.34=1.2A$$

### 4. حساب الطاقة الكلية خلال فصل: 02

$$E=P_T*t$$

$$P_T=P_1+P_2+P_3=75+75+75=225W$$

$$E=225*3=675Wh$$

خلال فصل:

$$E=675*90=60750Wh$$

### الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

#### 1. حساب دلالة البطارية المناسبة: 0.5 للواجهة

$$\Sigma=R*I \quad (I=120mA=0.12A) \quad 01$$

$$\Sigma=100*0.12=12V \quad 01$$

الدلالة المناسبة هي 12 فولط

#### 2. حساب الطاقة الكهربائية: 0.5 للواجهة

##### أ-. حساب الاستطاعة: 01

$$P=U*I=12*0.12=1.44W$$

##### ب-. حساب الطاقة بالجول: 01

$$E=P*t=1.44*1200=1728J \quad (20min=1200s) \quad 0.5$$

#### 3. الطول: 0.5

زيادة القوة المحركة إلى 24 او 30 فولط 01

شبكة تقويم الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

العلامة كاملة	العلامة مجازة	الكلمات المراد	المؤشر	السؤال	المعايير
01,5	0.5	يعرف العلاقة بين شدة القوة المحركة و المقاومة		س 01	الواجهة
	0.5	يدرك علاقة الطاقة		س 02	
	0.5	يقترح حل		س 03	
05,5	02	يطبق قانون أوام		س 01	الصوابية
	02.5	يحسب الطاقة من خلال توظيف درس الفاتورة الكهربائية		س 02	
	01	الحل المناسب		س 03	
0.5	0.5	❖ التسلسل المنطقي للأفكار ❖ دقة الإجابة مع التعبير بلغة علمية سليمة			الاتسجام
0.5	0.5	❖ الكتابة بخط واضح ❖ نظافة الورقة			الإتقان