
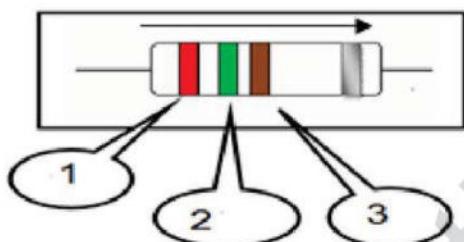
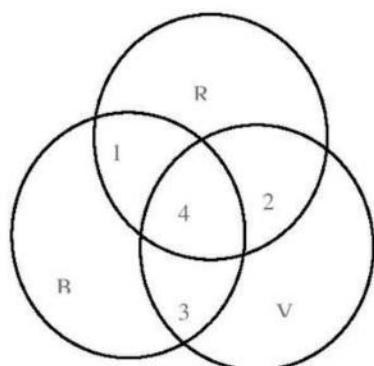


المدة : 1 ساعة المستوى: الثالثة متوسط السنة الدراسية: 2017-2018 الفرض الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

* المرين الأول: (06 نقاط)

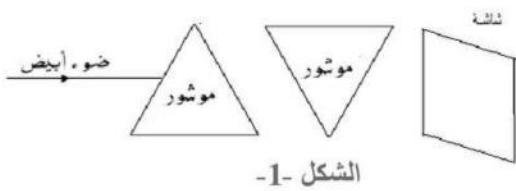

* المرين الثاني: (06 نقاط)

1- أعط قيمة كل مقاومة باستعمال شفرة الألوان؟

$$R = \dots \dots \dots$$

$$R = \dots \dots \dots$$


2- أعط الألوان المناسبة لكل مقاومة باستعمال شفرة الألوان؟

$$R_3 = 630 \Omega \quad R_1 = 32000 \Omega$$

3- أكمل الجدول التالي :

المقدار	رمز المقدار	وحدة قياس المقدار	جهاز قياس المقدار
شدة التيار الكهربائي			
التوتر الكهربائي			
الاستطاعة الكهربائية			

* الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

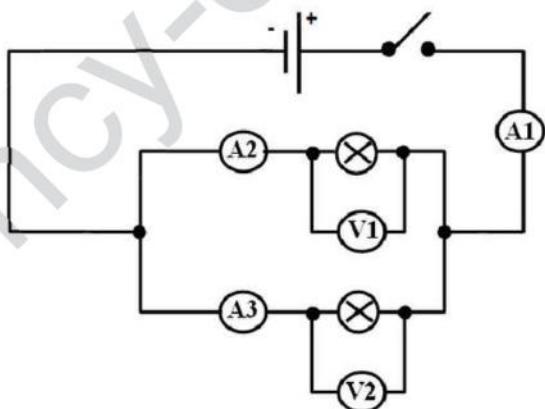

قام خليل بتركيب دارة الكهربائية تتكون من مولد ، مصباحان متباينان ، قاطعة

ثم أضاف لها أحزمة القياس كما هو مبين في المخطط المقابل ، علماً أن القوة

المحركة الكهربائية للمولد تساوي $12v$ و الجهاز A_2 نسجل عليه القيمة $1A$.

1- ساعد خليل في إكمال الجدول بعد غلق القاطعة

V1	V2	A3	A2	A1
			1A	

2- ما نوع الربط في هذا المخطط؟

3- ما هي العلاقة بين الشدات في هذا المخطط؟ ما هي العلاقة بين التوترات في هذا المخطط؟

4- أحسب الطاقة الكهربائية المخولة من طرف المصباحين معاً خلال ربع ساعة؟