



## الجزء الثاني (8 نقاط)

### الوضعية الإدماجية : (8 نقاط)

بينما كان ياسين يشاهد مباراة كرة القدم انقطع التيار الكهربائي لبعض الثواني. وعند عودته تفاجئ بانطفاء التلفاز وعدم اشتعاله مجددا ، كما أتلف مصباح الغرفة بعد الومرة الأولى من توهجه.

حاول ياسين تغيير المصباح لكنه أصيب بصدمة كهربائية رغم فتحه للقاطعة التي تحكم فيه.

قامت أخته سناه بتشغيل الفرن الكهربائي لتسخين الطعام فأصيبت هي أيضا بصدمة كهربائية إثر ملامستها الهيكل المعدني لهذا الفرن .

1. أ) ما هي الأسباب المحتملة لكل حادثة ؟

ب) قدم الحلول الممكنة لتجنب هذه الحوادث لاحقا .

2. أتم رسم المخطط الكهربائي المبين في الوثيقة-4- لتوصيل (الفرن ، جهاز التلفاز ، المصباح الكهربائي) مع توظيف وسائل و قوانين الأمان الكهربائي .

3. ما هي قيمة المنصهرة المناسبة لدارة الفرن علما أن : التوتر الكهربائي في المنزل  $220V = U$  و استطاعة

$$P= UxI \quad \text{الفرن } 1100W \quad ? \text{ تعطى العلاقة :}$$

