

## الفرض الثاني للفصل الاول في مادة الهندسة الكهربائية

## التمرين الاول :

1- ما الفرق الجوهرى في العائلتين CMOS و TTL من حيث التكوين.


2- صنف الدارات المدمجة التالية حسب نوع العائلة.

SN7406.SN74HC32 . SN74C08 . SN74C240. CD4008.SN7401

3- ارسم المخطط المنطقي لنصف الطارح باستعمال البوابات ذات مدخلين فقط.

## التمرين الثاني :


نعتبر المخطط المنطقي التالي :

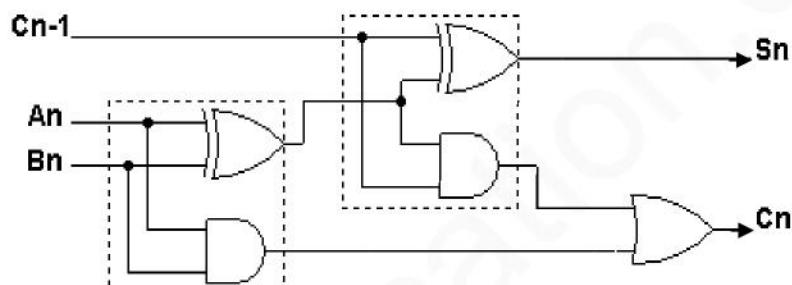

1- ماذا تطلق على هذا المخطط

2- اعط المعادلة المنطقية لكل من:  $C_n$  و  $S_n$ .3- كيف يصبح هذا التركيب عندما:  $C_{n-1} = 0$ . وماذا تطلق عليه عندئذ.

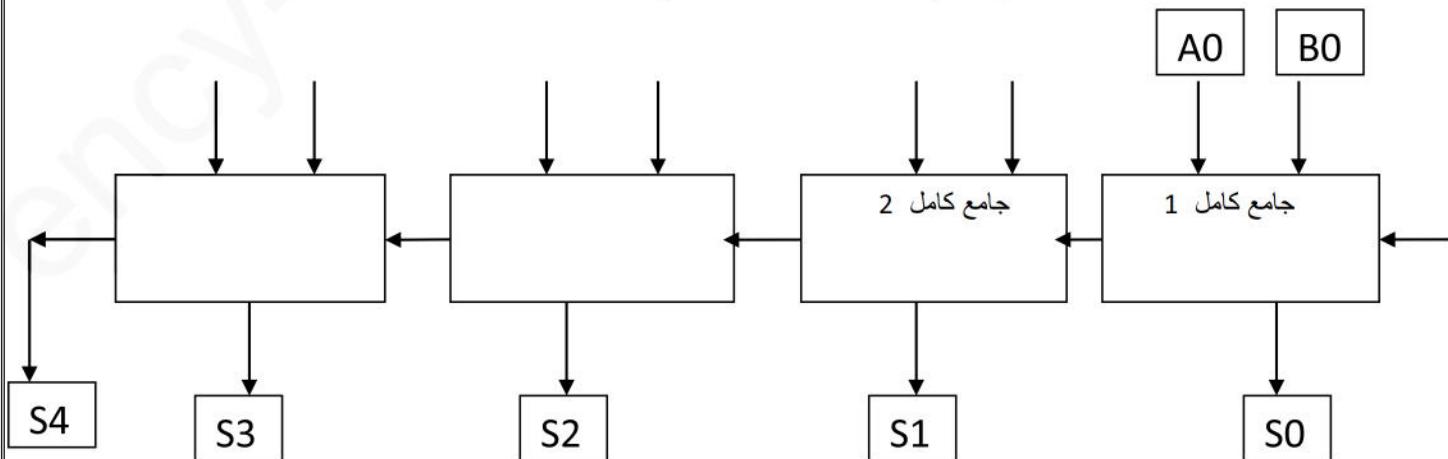4- نعتبر المخطط الوظيفي الذي يتكون من 4 جوامع كاملة.



كيف تكون حالة المخارج : 4S, 3S, 2S, 1S, 0S عندما يكون :

$0B, 0=1B, 0=2B, 1=3B=0$  و  $0A, 0=1A, 0=2A, 1=3A=1$

### التمرين الثالث :

لعد 12 قطعة في نظام الي مدروس اكمل على وثيقة الاجابة كتابة لهذا العدد في النظام  
- الثنائي وفي المرفق 1 و 2

- نهتم بدراسة المرفق 1 عندما يرقن من 0 الى 5 اي لعد 6 قطع اكمل الجدول على وثيقة الاجابة.

- بسط معادلات القطع 0a و 0b .


- اكمل جدول كارنو واستخرج المعادلات المنطقية المبسطة على وثيقة الاجابة.

- اكتب المعادلات باستعمال البوابات لا و فقط.


- ارسم المخطط المنطقي للمخرجين باستعمال البوابات لا و فقط على وثيقة الاجابة.

### التمرين الرابع :

لتكن الدارات المدمجة التالية :

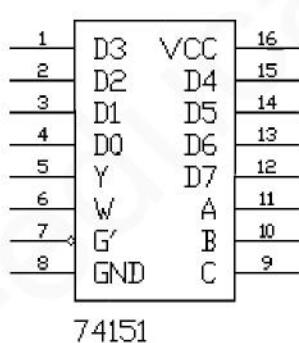

74151

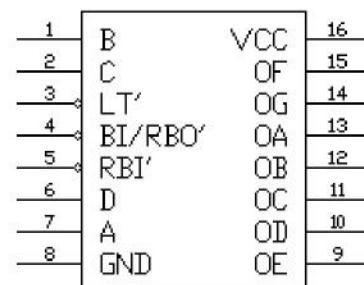

7447

\* دراسة الدارة 7474:

ما زالت هذه الدارة وما هو دور الاقطب 3 و 4 و 5

\* دراسة الدارة 74151:

ما زالت هذه الدارة مع تعبيين وظيفة الاقطب.

