

### نظامالي للثقب والطي

يحتوي الموضوع على 5 صفحات

- العرض من الصفحة (5/1) إلى الصفحة (5/3)
- العمل المطلوب الصفحة (5/4).
- وثيقة الإجابة الصفحة (5/5)

#### I. دفتر الشروط:

1- الهدف: يهدف هذا النظام إلى ثقب وطي صفائح نحاسية بصفة الآلي.

2- الوصف: بعد الضغط على زر التشغيل **Dcy** وتحقق الشروط الابتدائية ينطلق العمل التحضيري.

➢ العمل التحضيري: الكشف عن صفيحة يؤدي إلى تقديمها ثم ثقبها لتحضير النظام للعمل الآلي.

➢ العمل الآلي: ينطلق بتقديم الصفائح النحاسية ثم ثقبها وطيها في آن واحد.

➢ اشغاله الطي: تبدأ الأشغال ببنزول ذراع الرافعة **B** حتى  $b_0$  ليتم طي الصفيحة ببنزول ذراع الرافعة **C** حتى  $c_1$  ثم يصعد، عندئذ يصعد ذراع الرافعة **B** لاستخراج الصفيحة المطوية وتنتهي الأشغال.

عند الانتهاء من عدد 24 صفيحة جاهزة يتوقف النظام لمدة 10s لتصريف العلبة المملوئة واحضار علبة فارغة (نظام التصريف والإحضار خارج عن الدراسة).

#### 3- الاستغلال: تشغيل النظام يتطلب عاملين:


الأول متخصص: يقوم بعمليات القيادة والتهيئة والمراقبة والصيانة الدورية.

الثاني دون اختصاص: لتعبئة الخزان بالصفائح المعدنية.

4- الأمن: حسب القوانين المعمول بها.

#### 5- التحليل الوظيفي: الوظيفة الشاملة:

##### النشاط البياني (A-0)

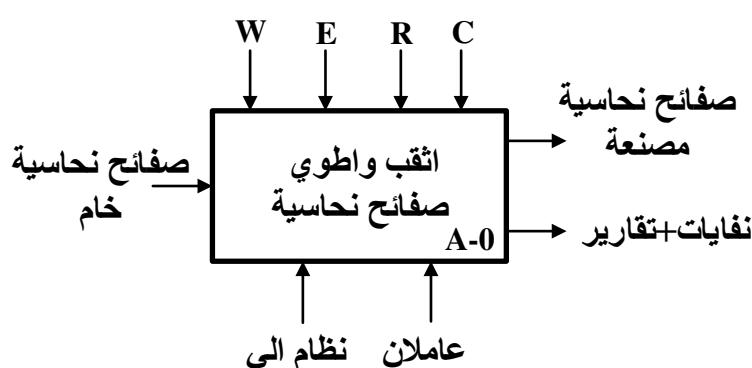


▪ **W** : طاقة : طاقة الكهربائية  $W_E$  ، وطاقة الهوائية  $W_p$

▪ **E** : تعليمات الإستغلال


▪ **N** : عدد الصفائح، **t** : زمن التأجيل

▪ **C** : الإعدادات

## لوحة التحكم

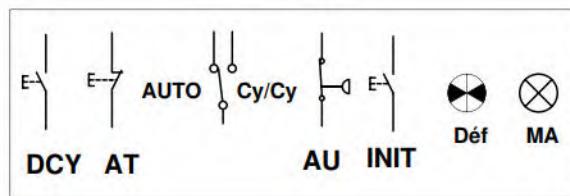


## 6- المناولة الهيكليّة:

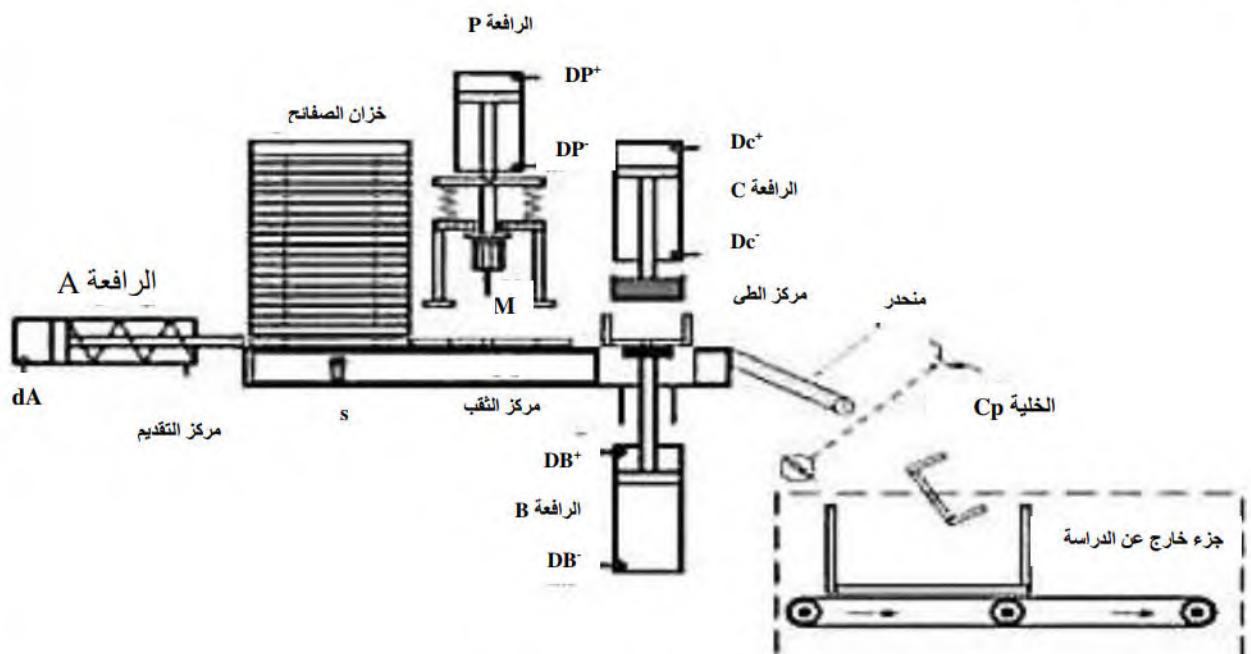


## 7- جدول الاختيارات التكنولوجية: شبكة التغذية: 220V / 380V, 50Hz

المقطوعات	المنفذات المتقدمة	المنفذات	الأشغال
<b>a</b> : ملقط نهاية الشوط لدراع الرافعة <b>A</b> <b>s</b> : ملقط الكشف عن وجود الصفائح في مركز التقديم <b>N</b> : عدد الصفائح الجاهزة <b>t=10s</b> : زمن التأجيل	<b>dA</b> : موزع كهرو هوائي 3/2 احادي الاستقرار ~24v <b>T</b> : مؤجلة	<b>A</b> : رافعة بسيطة المفعول لتقديم الصفيحة	التقديم
<b>p<sub>1</sub>,p<sub>0</sub></b> : ملقطي نهاية الشوط لدراع الرافعة <b>P</b>	<b>dP</b> ; <b>dP+</b> : موزع كهرو هوائي 5/2 ثانوي الاستقرار ~24v <b>KM</b> : ملامس كهرومغناطيسي ~24v	<b>P</b> : رافعة مزدوجة المفعول <b>M</b> : محرك احادي الطور	التقب
<b>b<sub>1</sub>,b<sub>0</sub></b> : ملقطي نهاية الشوط لدراع الرافعة <b>B</b> <b>c<sub>1</sub>,c<sub>0</sub></b> : ملقطي نهاية الشوط لدراع الرافعة <b>C</b>	<b>dB</b> ; <b>dB+</b> : موزع كهرو هوائي 5/2 ثانوي الاستقرار ~24v <b>dC</b> ; <b>dC+</b> : موزع كهرو هوائي 5/2 ثانوي الاستقرار ~24v	<b>B</b> : رافعة مزدوجة المفعول <b>C</b> : رافعة مزدوجة المفعول	الطي


دارة كشف و عد 24 صفيحة

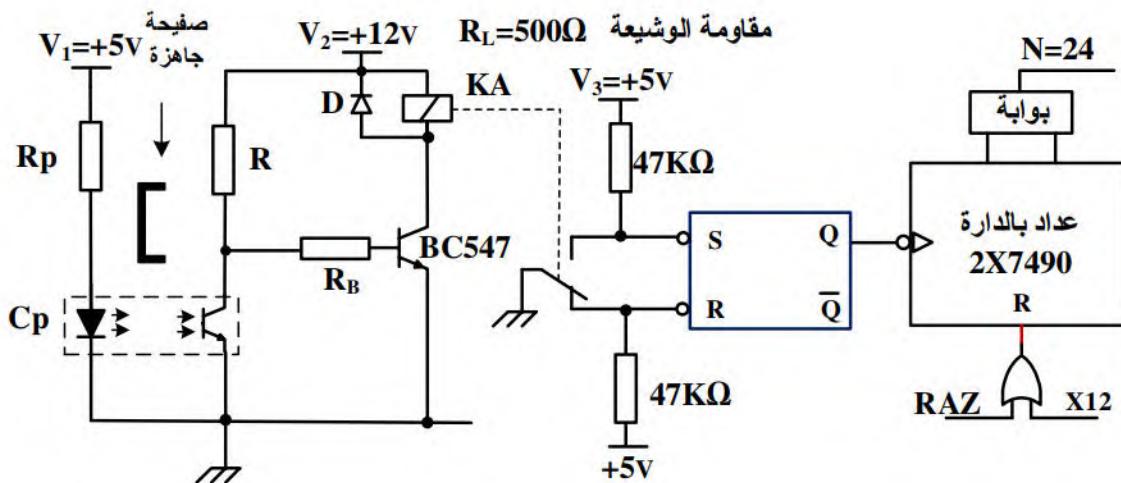

دارة المؤجلة T

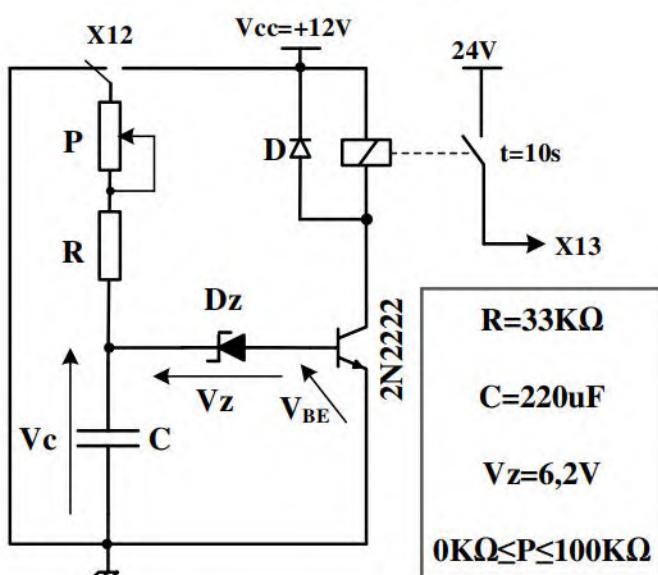

مولد نبضات الساعة

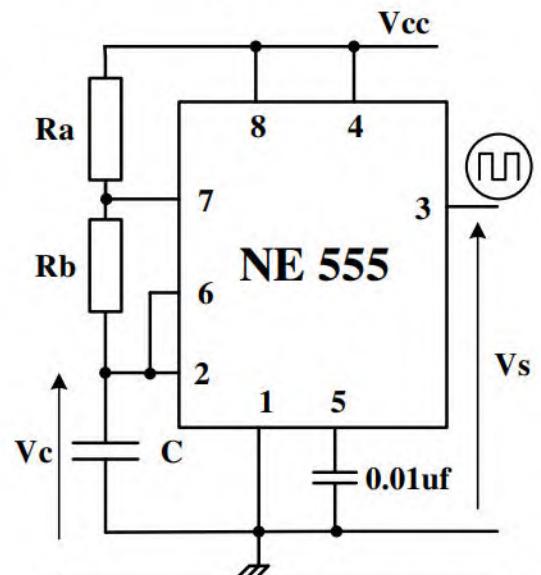

وثائق الصانع للمقاولات:

2N2222	Vcemax = 40v	Icmax = 800mA	Vcesat = 0,3v	Vbe = 0,7v	$\beta = 100$
BC 547	Vcemax = 30v	Icmax = 1A	Vcesat = 0,3v	Vbe = 1,4v	$\beta > 2000$

## أسئلة الاختبار

س1: اتمم بيان التحليل الوظيفي التنازلي A0 على ورقة الإجابة (الصفحة 5/5)

### ▪ دارة الكشف وعد 24 صفيحة:

س2: ما هي مكونات خلية الكشف Cp.

س3: في هذه الدارة استعمل الثنائي D، ما اسمه وسبب استعماله.

س4: حدد نوع البوابة المنطقية المستعملة في دارة العد.

س5: أكمل المخطط المنطقي للعداد باستعمال الدارات المدمجة 74LS90 على ورقة الإجابة (الصفحة 5/5)

س6: املاً جدول اشتغال هذه الدارة على ورقة الإجابة (الصفحة 5/5)

س7: احسب شدة التيار I المار بالوشيعة،

س8: الثانية المستعملة ضمن خلية الكشف Cp لها الخصائص التالية ( $Vd = 1,5v$  ;  $Id = 20mA$ )

احسب قيمة المقاومة Rp وما هو دورها.

### ▪ دارة المؤجلة:

س9: ما نوع المؤجلة المستعملة.

س10: احسب قيمة المقاومة المتغيرة P للحصول على زمن التأجيل  $t = 10s$ .


### ▪ مولد نبضات الساعة:

س11: احسب تواتر إشارة المخرج Vs.


تمهل في القراءة والإجابة، استعمل كل الوقت  
الممنوح لك وقبل كل شيء قل  
باسم الله وتوكلت على الله  
تحيات أستاذكم



ج1: التحليل الوظيفي التنازلي A0

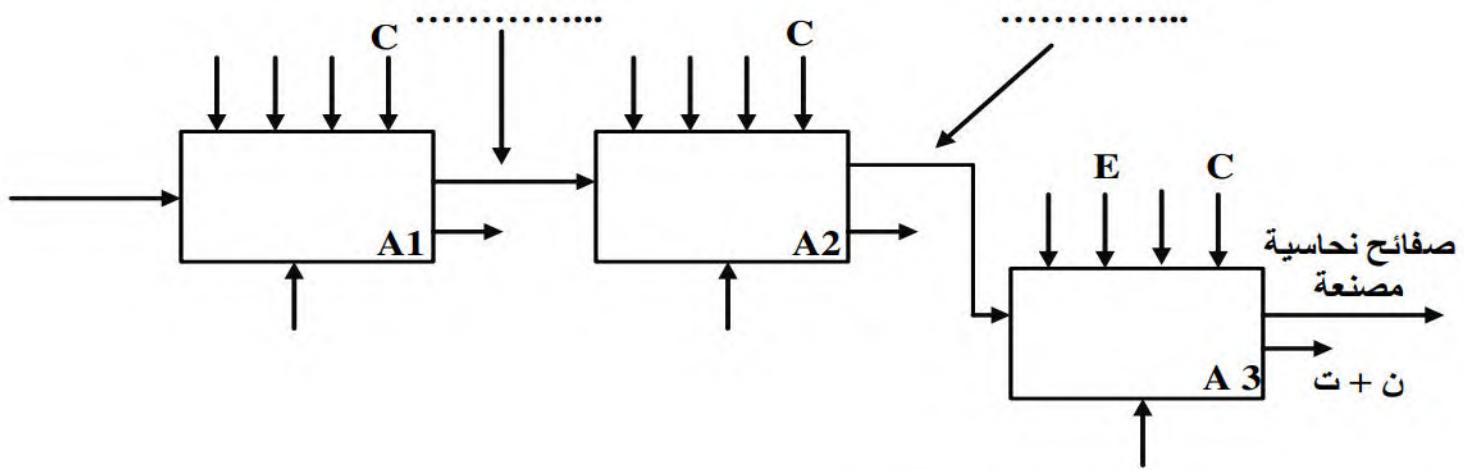

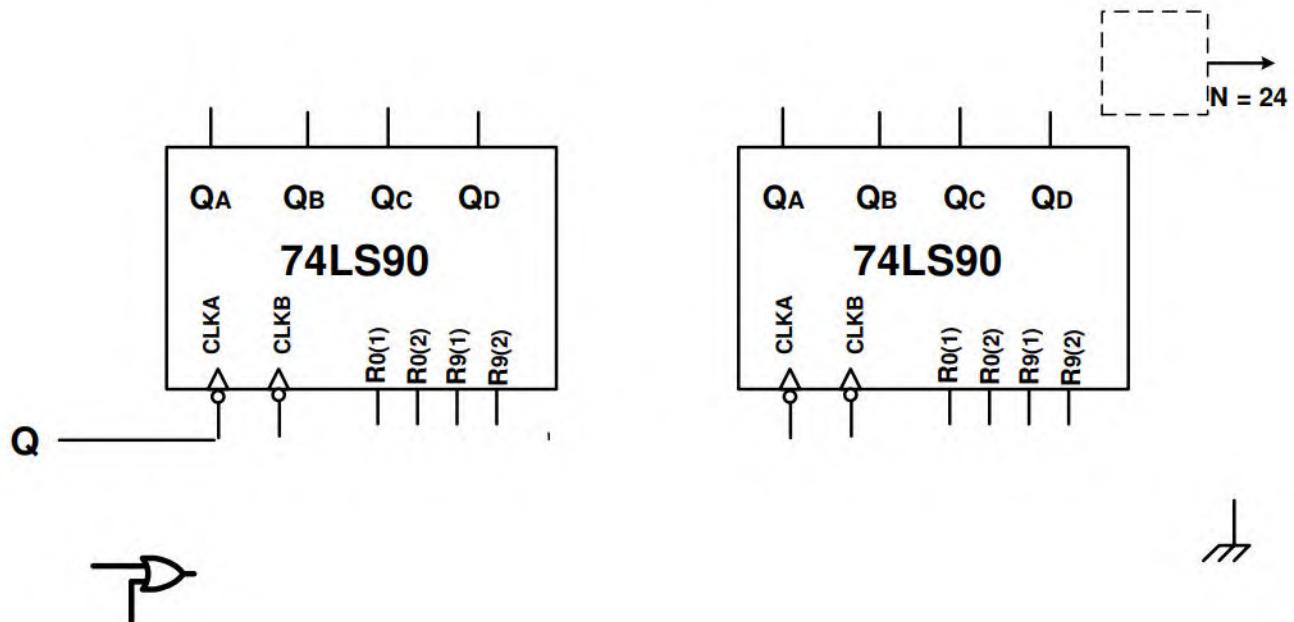ج5: المخطط المنطقي للعداد باستعمال الدارات المدمجة 74LS90



ج6: جدول اشتغال دارة الكشف:

العداد (يعد - لا يعد)	R	S	KA الوشيعة (محرضة / غير محضرة)	BC المقلل (مشبع / محصور)	Cp مقلل الخلية (مشبع / محصور)	
						عدم وجود صفيحة
						وجود صفيحة