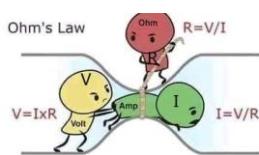


سلسلة الدعم رقم ⑤ (المقاومة الكهربائية)

ملخص الدرس:

❖ المقاومة الكهربائية هي ثنائي قطب يعرقل او يعيق مرور التيار الكهربائي فيه.




- يرمز للمقاومة بالحرف R (Resistance).

- الوحدة الدولية للمقاومة هي الأوم رمزها Ω .

- الرمز النظامي للناقل الأومي هو Ω .

❖ قانون أوم بين طرفي ناقل أومي:

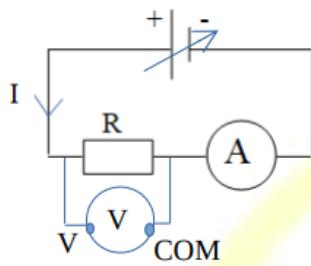كل ناقل أومي مقاومته R ويمر فيه تياراً كهربائياً I يحقق العلاقة التالية: $U = R \times I$




U : التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الأومي.

I : شدة التيار الكهربائي المار في الناقل الأومي.

R : قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي.

❖ قياس المقاومة: يمكن قياس قيمة مقاومة ناقل أومي بطريقة مباشرة وذلك إما عن

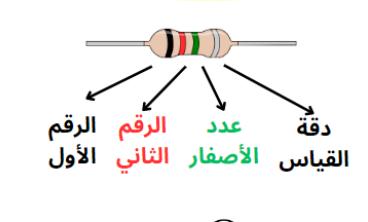طريق شفرة الألوان أو بجهاز الأوم متر (أو جهاز متعدد القياسات).



أسود (0)

بني (1)

أحمر (2)

برتقالي (3)

أصفر (4)

أخضر (5)

أزرق (6)

بنفسجي (7)

رمادي (8)

أبيض (9)

$R = 0200000 \Omega \pm 10\%$

دقة القياس

بني 1%
أحمر 2%
ذهبي 5%
فضي 10%

القراءة المباشرة لقيمة المقاومة الكهربائية باستعمال شفرة الألوان

• وضع السلك الأحمر على مدخل V , Ω .

• بينما الكابل الأسود على مدخل COM .

• ضبط مفتاح التدرج على العلامة Ω .


• وضع أطراف السلكين (الأحمر والأسود) على طرفي المقاومة بغض النظر عن القبطة (أي لا يوجد قطبية للمقاومة).

• تلاحظ نتيجة القياس على شاشة القراءة.

المقاومة السليمة تعطي قيمة قريبة جداً من القيمة

النظيرية التي تستخرجها من شفرة الألوان

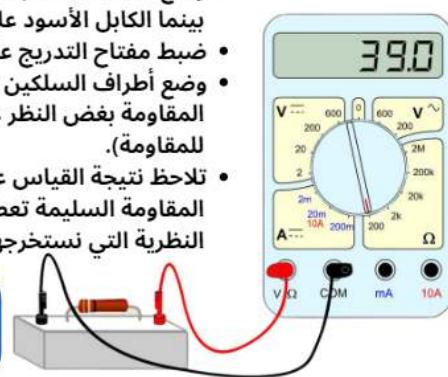القياس المباشر لقيمة المقاومة الكهربائية بجهاز الأوم متر



التمرين ① :

1- حدد قيمة كل مقاومة انطلاقاً من شفرة الألوان.



2- أوجد ألوان الحلقات الموافقة لقيمة المقاومتين التاليتين:

$$R_2 = 6900 \Omega \pm 5\%$$




$$R_1 = 57000 \Omega \pm 10\%$$

التمرين ② :

نركب الدارة المبينة في الشكل باستعمال مولد بع الدالة $U = 12V$.

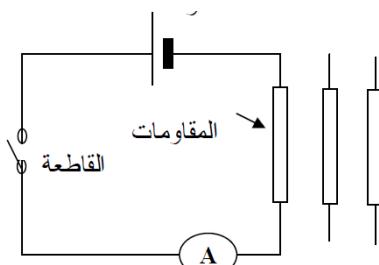نركب مقاومات مختلفة، نقيس شدة التيار في كل مرة،



القيمة المقاومة R	$\Omega 24$	$\Omega 12$	$\Omega 6$	$\Omega 4$	$\Omega 3$
الشدات I	0.5 A	1 A	2 A	3 A	4 A
$I \times R$					


(1) احسب النتائج $R \times I$ ؟

(2) ماذا تلاحظ على النتائج؟ وماذا تستنتج؟

(3) اكتب العلاقة المستنجة.

التمرين ③ :

الإلكترونات الكهربائية R₁ و R₂ :

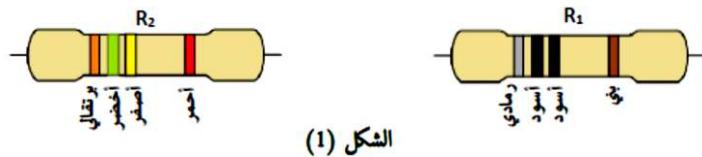

الشكل (1)

(1) حدد قيمة كل مقاومة انطلاقا من الألوان، كيف تسمى هذه الطريقة؟

(2) من أجل التأكد من قيمة المقاومة R₁ نربطها على التسلسل مع بطارية ومصباح كما هو موضح في الشكل (2):


أ- كم تساوي قيمة شدة التيار الكهربائي I₁ و I₂ (I₁ الشدة المارة بالمصباح و I₂ الشدة المارة بالمقاومة)؟ علل.

ب- ما هو دور الفولط متر في هذه الدارة؟

ج- ماهي العلاقة التي تربط كل من قيمة المقاومة، التوتر الكهربائي بين طرفيها وشدة التيار الكهربائي المارة بهما؟

- استنتج قيمة المقاومة R₁.

- كيف تسمى هذه الطريقة؟

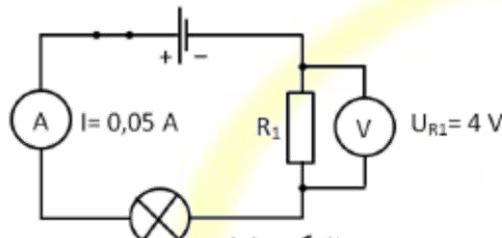

الشكل (2)

التمرين ④ :

هدف معرفة فائدة استعمال النوافل الأومية في الأجهزة الكهربائية قامت سلمى بتركيب ناقل أومي في الدارة الكهربائية

الموضحة في الأسفل.

prof_lazib_phys

(1) أوجد قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي.


(2) استبدلت حليمة الناقل الأومي بأخر مقاومته R₂ = 400Ω وبعد غلق القاطعة

لاحظت أن توهج المصباح أصبح ضعيفا جدا.

أ- أوجد شدة التيار الكهربائي (I₂) المار في الدارة علما أن U = 6V.




ب- فسر سبب الإضاءة الضعيفة جدا للمصباح.

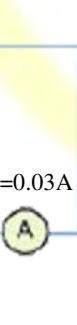(3) استنتاج دور النوافل الأومية في الأجهزة الكهربائية.



التمرين ⑤ :

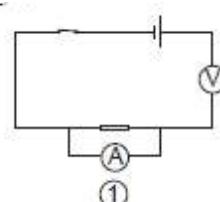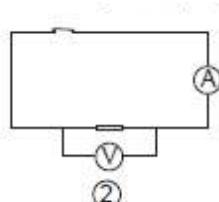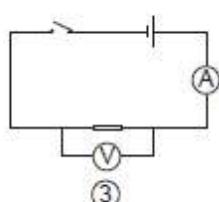نريد قياس المقاومة بجهاري الأمبير متر وفولط متر:



(1) اختر المخطط المناسب مع تعليل سبب الاختيار.

(2) إذا كانت نتائج القياسات المحصل عليها هي كالتالي:

(أ) احسب شدة التيار (I) و قيمة التوتر الكهربائي (U).

(ب) استنتاج قيمة المقاومة (R).

المعيار	السلم	القراءة	
1A	100	10	الأمبير متر
30v	30	24	الفولط متر