



ديسمبر 2024

المستوى : الاولى متوسط

المدة: 2 سا

اختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى: 6 نقاط


في حصة الاعمال المخبرية قام التلميذ بتركيب الدارة الكهربائية المبينة في هذه الوثيقة 01 .

1. سمّ العناصر المرقمة

2. ماذا تعني العلامة + و العلامة - في العنصر 1

3. ارسم المخطط النظامي لهذه الدارة ثم مثل عليها جهة مرور التيار الكهربائي

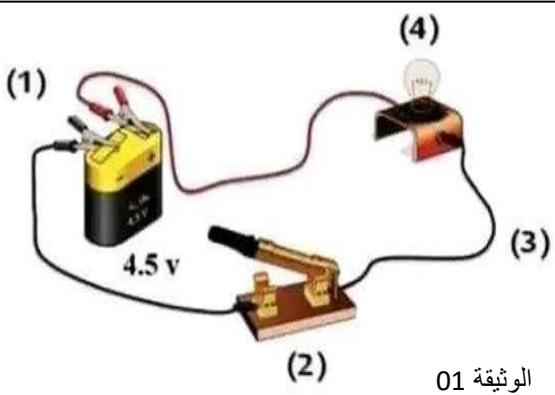4. اكمل الجدول حيث نقوم باستبدال العنصر 2 ببعض المواد



المواد	غرافيت القلم	قماش	ورق	ماء نقى	زجاج	المنيوم
حالة المصباح						

5. كيف نسمي المواد التي تسمح بمرور التيار و المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي

الوضعية الثانية: 6 نقاط

يملاك محمد عدة أعمدة كهربائية دلالة كل واحد منها 1.5 v ، فأراد تشغيل مصباح كهربائي دلالته 6 v تشغيلًا عاديًا



(لاحظ الوثيقة 02)

الوثيقة 02


1. كم عدد الأعمدة الكهربائية الازمة حتى يتوجه المصباح توهجا عاديا.

2. سم طريقة ربط الأعمدة الكهربائية

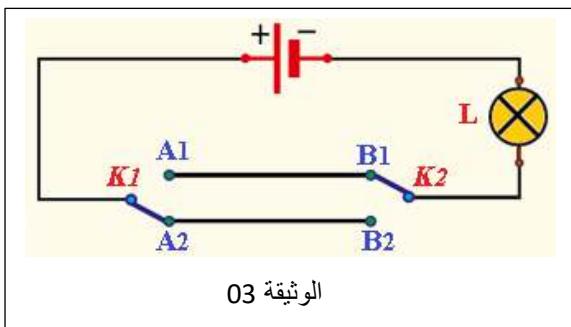3. مثل التركيبة (الأعمدة الازمة، المصباح ، قاطعة بسيطة، الأسلاك) بمخطط نظامي و حدد عليه جهة مرور التيار الكهربائي .

الوضعية الادماجية: 8 نقاط

بينما كان ادم في الورشة مع ابيه حتى لاحظ تركيبة لدارة كهربائية فقام برسم مخطط هذه الدارة كما هو مبين في
(الوثيقة 03)



1) سُمِّيَّ هذا النوع من الدارات الكهربائية؟ ومتى نستعملها؟

2) أُعْطِي مثالين عن مكان استعمال هذا النوع من الدارات؟

3) أكمل جدول التالي بـ "توهج" أو "لا يتوج"؟

حالة المصباح	القاطعة K_2	القاطعة K_1
...	B_1	A_1
...	B_2	A_1
...	B_2	A_2
...	B_1	A_2


4) أضاف ادم مصباح ثانٍ لهذه التركيبة فلاحظ توج ضعيف للمصابيحين و عند نزع احد المصباحين يطفئ الآخر

- ما نوع الرابط الذي قام به ادم ؟

- برأيك كيف يجب ربط المصباحين حتى يكون التوج عادي

- ارسم مخطط هذه الدارة حسب اقتراحك

تصحيح اختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية

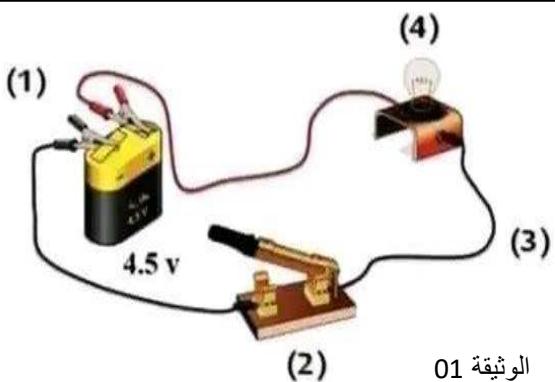الوضعية الأولى: 6 نقاط

في حصة الاعمال المخبرية قام التلاميذ بتركيب الدارة الكهربائية المبينة في هذه الوثيقة 01 .


1- تسمية العناصر المرقمة

- | | |
|---------------|---|
| بطارية | 1 |
| قاطعة | 2 |
| اسلاك التوصيل | 3 |
| مصابح | 4 |

2- تعني العلامة + و العلامة - في العنصر 1

بالقطب الموجب و القطب السالب

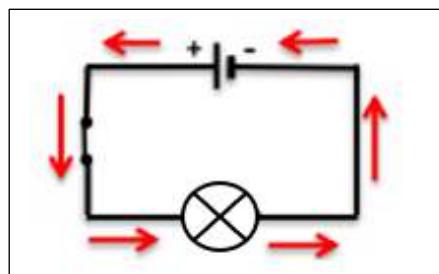3- ارسم المخطط النظامي لهذه الدارة ثم مثل عليها جهة مرور التيار الكهربائي



4- اكمل الجدول حيث نقوم باستبدال العنصر 2 ببعض المواد

المواد	غرافيت القلم	قمash	ورق	ماء نقى	زجاج	المنيوم
حالة المصباح	يتوجه	لا يتوجه	لا يتوجه	لا يتوجه	لا يتوجه	يتوجه

5- نسمي المواد التي تسمح بمرور التيار **بالمواد الناقلة** و المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي **بالمواد العازلة**

الوضعية الثانية: 6 نقاط

يملاك محمد عدة أعمدة كهربائية دلالة كل واحد منها 1.5 v ، فأراد تشغيل مصباح كهربائي دلالته 7 v تشغيلًا عاديًا



(لاحظ الوثيقة 02)


الوثيقة 02

1- عدد الأعمدة الكهربائية اللازمة حتى يتوجه المصباح توهجا عاديًا هو من 3 إلى 5 أعمدة

2- طريقة ربط الأعمدة الكهربائية هي **ضم الأعمدة الكهربائية**

3-مثل التركيبة (الاعدة الازمة، المصباح ، قاطعة بسيطة، الأسلام) بمخطط نظامي حدد عليه جهة مرور التيار


الكهربائي .

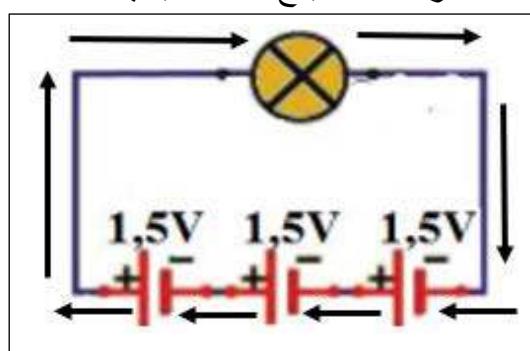

الوضعية الادماجية: 8 نقاط

بينما كان ادم في الورشة مع ابيه حتى لاحظ تركيبة لدارة كهربائية فقام برسم مخطط هذه الدارة كما هو مبين في

(الوثيقة 03)

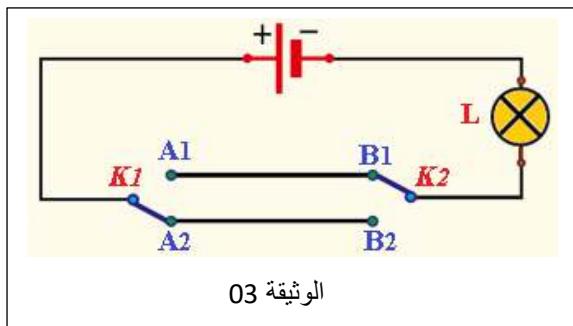

1)-نسمي هذا النوع من الدارات الكهربائية بالدارة ذهاب اياب و نستعملها عندما نريد التحكم في المصباح من مكائن مختلفين

2)- مثلين عن مكان استعمال هذا النوع من الدارات

- الاروقة

- الدرج

3)-أكمل جدول التالي ب "توهج" او " لا يتوج"

حالة المصباح	K ₂	K ₁
يتوج	B ₁	A ₁
لا يتوج	B ₂	A ₁
يتوج	B ₂	A ₂
لا يتوج	B ₁	A ₂

4) أضاف ادم مصباح ثانى لهذه التركيبة فلاحظ توهج ضعيف للمصابيح و عند نزع احد المصابيح يطفئ الآخر

- نوع الرابط الذي قام به ادم **بالربط على التسلسل**

- يجب ربط المصابيح حتى يكون التوهج عادي **على التفرع**

- رسم مخطط هذه الدارة حسب اقتراحك

