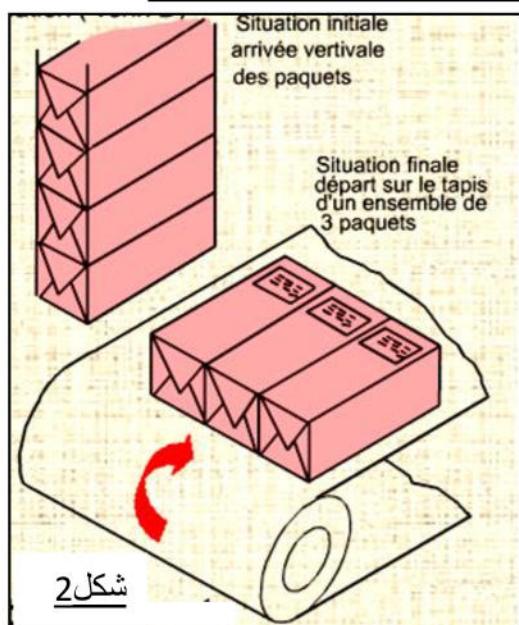
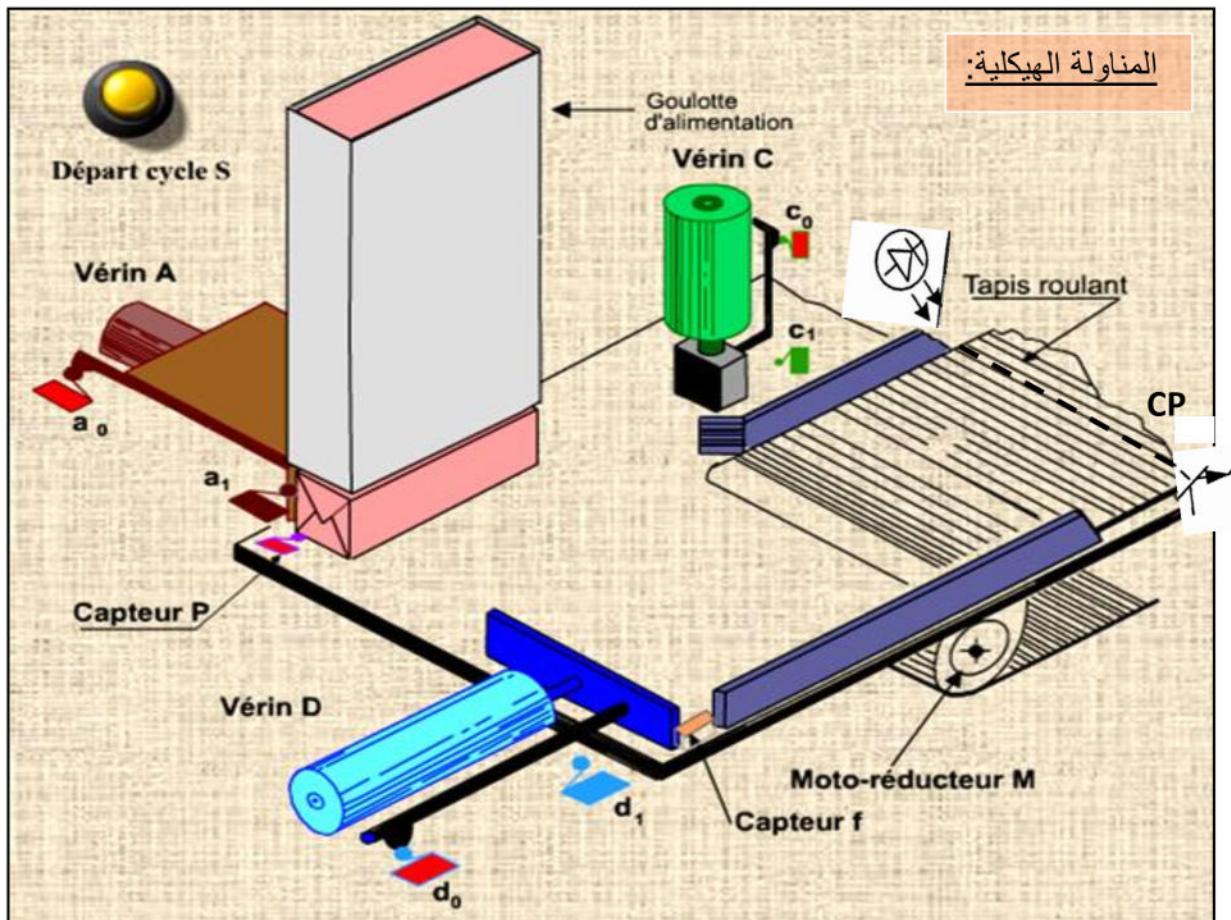


دفتر الشروط المبسط:

عند الضغط على زر بداية الدورة "S" و الكشف عن حضور علبة حيث يتم تقديمها بواسطة الرافعة A ثم توضع عليها علامة الصانع باستعمال مختوم بحبر الموجود في نهاية الرافعة C وفي نفس الوقت تعود الرافعة A وهذا بعد تكوين حزمة كاملة مكونة من 3 علب (مبينة في شكل 2).
بعد الكشف عن وجود حزمة بواسطة ملقط الوضعية f تخرج الرافعة D لتصريفها ثم إخلاؤها بدوران المحرك M نحو بساط الإخاء.

المنفذات:الملقطات:

المطلوب:

- 1 - أرسم متن من وجهة نظر جزء التحكم لهذا النظام.
- 2 - أكتب معادلات تشغيل و تخمير المراحل على شكل جدول.